 


2. Arhitektura mikroprocesorjev



- Osnove digitalnih vezij
- Model mikroprocesorja
 - ◆ krmilna enota
 - ◆ aritmetično/logična enota (ALE)
 - ◆ registri
- Delovanje mikroprocesorja
 - ◆ Faze delovanja
 - ◆ Oblika strojnih ukazov
 - ◆ Implementacija krmilne enote

Osnove digitalnih vezij



■ Logična vrata




IN (AND)

  

ALI (OR)

  

NE (NOT)

 



IZKLJUČNI ALI (EXCLUSIVE OR)

A	B	$A \vee B$	$A \wedge B$	$A \oplus B$	$\bar{A}$
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0



Osnove digitalnih vezij

■ Kombinazijska vezja

Multiplekser

  


Demultiplekser

  


Osnove digitalnih vezij

■ Kombinacijska vezja


Kodirnik

 


i_0	i_1	i_2	i_3	Y_0	Y_1
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

 

Dekodirnik

 


i_0	i_1	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 


Osnove digitalnih vezij

■ Sekvenčna vezja


RS flip-flop

 

JK flip-flop

 


D flip-flop

 


Osnove digitalnih vezij

■ Stikalo

 


Osnove digitalnih vezij

 
- Zanimivejše kombinacije
- Polovični seštevalnik



Celi seštevalnik

 


x	y	c _{in}	z	c _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 


Osnove digitalnih vezij

■ Zanimivejše kombinacije

Števec

 


Register

 


Model mikroprocesorja

- Arhitekture mikroprocesorjev se zelo razlikujejo
 - ◆ von Neumannov model: podatki in koda v istem pomnilniku (Pentium)
 - ◆ Harwardski model: podatki in koda v ločenih pomnilnikih (PIC)


von Neumannov model

 


Harwardski model

 

Hipotetični model mikroprocesorja

 


 


AMD Athlon™

Krmilna enota

- Upravlja delovanje mikroprocesorja
- Sinhrono vezje, ki deluje po taktu ure
- Sestavljena iz:
 - ◆ jedra krmilne enote: krmili delovanje mikroprocesorja
 - ◆ ukaznega registra: sprejme naslednji ukaz, ki ga mora mikroprocesor izvesti
 - ◆ ukaznega dekodirnika: dekodira ukaz in generira krmilne signale za njegovo izvedbo
 - ◆ programskega števca: določa naslov naslednjega ukaza, ki se mora izvesti

 


Prikaz delovanja krmilnih signalov

 

Aritmetično/logična enota (ALE)

 
- Izvajanje operacij nad operandi mikroprocesorja (matematične in logične operacije)
- Sodobnejši mikroprocesorji imajo več ALE (za cela in realna števila) in podpirajo kompleksnejše operacije (sin, log, ...)
- Izvedena kot čisto preklopno vezje




Registri

- Hitre pomnilniške celice znotraj mikroprocesorja
- Osnovne skupine:
 - ◆ Podatkovni registri: operandi pri ukazih, shramba
 - ◆ Naslovni registri: določajo operande v pomnilniku
 - ◆ Posebni registri: PC, UR, ...


Basic Program Execution Registers

 


FPU Registers

 

MMX Registers

 


SSE and SSE2 Registers

 

Prenos podatkov znotraj mikroprocesorja

- Interna vodila


- ◆ skupno notranje vodilo

 

- ◆ ločena notranja vodila

Faze delovanja mikroprocesorja


■ Prevzem ukaza

 

Prevzem ukaza

- Na naslovno vodilo se prenese vsebina programskega števca (naslovi se ena izmed celic programskega pomnilnika)
- Krmilne linije se postavijo tako, da se izvede čitanje iz naslovljene lokacije (prečita se koda ukaza, ki ga mora mikroprocesor izvesti)
- Vsebina prečitane lokacije se zapiše v ukazni register


■ Dekodiranje ukaza

 

Dekodiranje ukaza

- Vzorec bitov, ki je zapisan v ukaznem registru se prevede na zaporedje krmilnih signalov
- Bitni vzorec določa katere enote bodo sodelovale v izvedbi ukaza in v kakšnem vrstnem redu
- Pretvorba kode ukaza v zaporedje signalov je odvisna od izvedbe krmilne enote (ožičena logika ali mikroprogram)


■ Priprava parametrov

 

Priprava parametrov

- Skoraj vsi ukazi, ki jih mikroprocesor izvaja se nanašajo na določene podatke (parametre)
- Parametri so lahko v registrih, v zunanjem (podatkovnem) pomnilniku ali pa so del ukaza (kot konstante)
- V vsakem primeru mora krmilna enota poskrbeti, da se parametri prenesejo v notranjost mikroprocesorja


■ Izvedba ukaza

 

Izvedba ukaza

- Običajno ukazi mikroprocesorja predstavljajo izvedbo neke aritmetične (matematične) ali logične operacije oz. premik nekega podatka iz enega mesta na drugega
- Za izvedbo aritmetičnih in logičnih ukazov poskrbi ALE


■ Shranjevanje rezultatov

 

Shranjevanje rezultatov


- Rezulta operacije mikroprocesorja je potrebno shraniti za nadaljno uporabo
- Rezulta operacije lahko shranimo ali v registrih ali v pomnilniku
- Določeni ukazi zavržejo rezultat operacije in shranijo samo informacijo o tem kakšna je bila vrednost rezultata (enaka nič, pozitivna, negativna, ...)

Oblika strojnih ukazov

 

- Ukazi spremenljive dolžine
 - ◆ Boljša izkoriščenost pomnilnika
 - ◆ Več ciklov za branje (izvedbo) daljših ukazov
- Ukazi fiksne dolžine
 - ◆ Slabša izkoriščenost pomnilnika
 - ◆ Celotni ukaz se prebere v enem ciklu

Ukazi spremenljive dolžine

 


Format strojnih ukazov za Intelove procesorje


Ukazi fiksne dolžine

PIC

Registerski ukazi

 

Ukazi nad biti

 


GOTO, CALL



Ukazi s konstanto





Posebni ukazi

 


Implementacija krmilne enote

  - Dve osnovni izvedbi:
 - ◆ kombinacijska logika
 - ◆ mikroprogramiranje
- Izvajanje ukazov poteka v taktu ure
 - ◆ več fazno zamaknjenih urinih signalov
 - ◆ več urinih taktov za izvedbo enega ukaza




Krmilna enota s kombinacijsko logiko

 - Dekodiranje in izvajanje ukazov poteka s pomočjo diskretnih logičnih vezij




Zgled krmilne enote s kombinacijsko logiko

■ PIC

 

Zgled mikroprogramirane krmilne enote

 

Različne izvedbe mikroprograma


- Horizontalna mikrokoda

Za vsako enoto svoj nabor bitov




- Vertikalna mikrokoda

 Kompaktne mikroinstrukcije z dodatni dekodiranjem



Implementacija krmilne enote pri M68000

 


Oblika mikroukaza

Format 1:



10-bitni naslov
mikroukaza (skok)

Format 2:

 



9-bitni naslov
nanoukaza

↑
zastavica za skok v naslednjem ukazu

Implementacija ALE

- ALE izvaja vse operacije nad operandi (razen prenašanja informacij)
- Osnovne funkcije:
 - ◆ Aritmetični ukazi
 - ◆ Logočni ukazi
 - ◆ Delo z biti
 - ◆ Delo z nizi podatkov

■ Splošna izvedba ALE

  


- Logične operacije

- ◆ Implementirane so neposredno z navadnimi logičnimi vrati
- ◆ Večjo širino besede dosežemo z vzporedno vezavo


- Celoštevilčno seštevanje

 - ◆ Pri seštevanju lahko pride do prenosa (carry – C bit) – rezultat ima večji število bitov kot je število bitov v osnovni besedi
- ◆ Uporabimo polne seštevalnike vezane vzporedno in z upoštevanjem prenosa med posameznimi biti



- Izračun bita i zahteva predhodni izračun bita $i-1$

 ■ Pohitritev izračuna bita prenosa pri seštevanju



1 bitni seštevalnik:

$g_i = a_i b_i$ - primer, ko se vedno generira prenos

$p_i = a_i + b_i$ - primer, ko se generira prenos ob $c_{in} = 1$

4 bitni seštevalnik:

$$C_1 = g_0 + p_0 C_0$$

$$C_2 = g_1 + p_1 C_1 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 C_0$$

$$C_3 = g_2 + p_2 C_2 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 C_0$$

$$C_4 = g_3 + p_3 C_3 = \dots$$

16 bitni seštevalnik:

$$P_i = p_3 p_2 p_1 p_0$$

$$G_i = g_3 + g_2 p_3 + g_1 p_3 p_2 + g_0 p_3 p_2 p_1$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$


$$C_3 = G_2 + P_2 C_2$$

$$C_4 = G_3 + P_3 C_3$$


■ Celoštevilčno odštevanje

- ◆ Prevedemo na prištevanje negativnega števila
- ◆ Če za predstavitev negativnih števil uporabimo dvojiški komplement, lahko uporabimo ista vezja tako za predznačena kot nepredznačena
- ◆ Negativna števila imajo najvišji bit enak 1 (N bit)
- ◆ Pri delu z neprznačenimi števili se pojavi problem prekoračitve obsega – overflow (V bit)
Nastane ko se bit prenosa v najbolj obteženi bit razlikuje od bita prenosa iz zadnjega:
 
$$V = C_n \oplus C_{n-1} \quad (n = \text{najbolj obteženi bit})$$



F0	F1	Output	CaryOut
0	0	A and B	0
0	1	A or B	0
1	0	not A	0
1	1	$A+B+\text{CaryIn}$	CaryOut

 

74LS181 4 bitna ALE


Mode Select Inputs				Active LOW Operands & F _n Outputs		Active HIGH Operands & F _n Outputs	
				Logic	Arithmetic (Note 2)	Logic	Arithmetic (Note 2)
S3	S2	S1	S0	(M = H)	(M = L) (C _n = L)	(M = H)	(M = L) (C _n = H)
L	L	L	L	$\overline{A}$	A minus 1	$\overline{A}$	A
L	L	L	H	$\overline{AB}$	AB minus 1	$\overline{A} + \overline{B}$	A + B
L	L	H	L	$\overline{A} + \overline{B}$	$A\overline{B}$ minus 1	$\overline{A} B$	A + $\overline{B}$
L	L	H	H	Logic 1	minus 1	Logic 0	minus 1
L	H	L	L	$\overline{A} + \overline{B}$	A plus (A + $\overline{B}$)	$\overline{AB}$	A plus $A\overline{B}$
L	H	L	H	$\overline{B}$	AB plus (A + $\overline{B}$)	$\overline{B}$	(A + B) plus $A\overline{B}$
L	H	H	L	$\overline{A} \oplus \overline{B}$	A minus B minus 1	$A \oplus B$	A minus B minus 1
L	H	H	H	$A + \overline{B}$	A + $\overline{B}$	$A\overline{B}$	AB minus 1
H	L	L	L	$\overline{A} B$	A plus (A + B)	$\overline{A} + B$	A plus AB
H	L	L	H	$A \oplus B$	A plus B	$\overline{A} \oplus \overline{B}$	A plus B
H	L	H	L	B	$A\overline{B}$ plus (A + B)	B	(A + $\overline{B}$) plus AB
H	L	H	H	A + B	A + B	AB	AB minus 1
H	H	L	L	Logic 0	A plus A (Note 1)	Logic 1	A plus A (Note 1)
H	H	L	H	$A\overline{B}$	AB plus A	$A + \overline{B}$	(A + B) plus A
H	H	H	L	AB	$A\overline{B}$ minus A	A + B	(A + $\overline{B}$) plus A
H	H	H	H	A	A	A	A minus 1


Note 1: Each bit is shifted to the next most significant position.

Note 2: Arithmetic operations expressed in 2s complement notation.

- Celostevilčno množenje
 - ◆ Prevedemo na zaporedno seštevanje
 - ◆ Uporabimo osnovnošolski “algoritem”
 
$$\begin{array}{r} 0010 \\ \times 1011 \\ \hline 0010 \\ 0010 \\ 0000 \\ 0010 \\ \hline 0010110 \end{array}$$



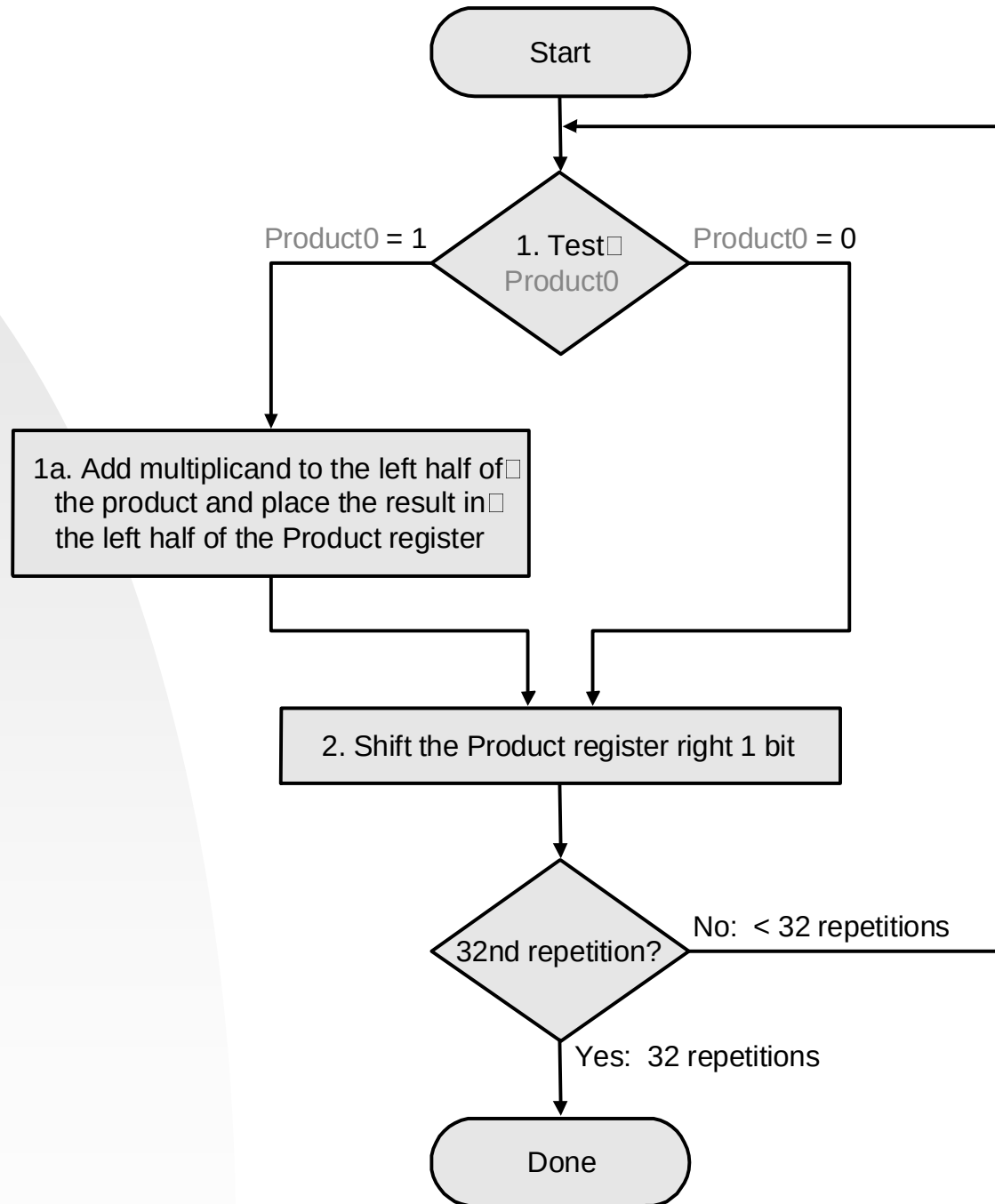

- Za zmanjšanje števila operacij lahko uporabimo t.i. Boothov algoritem

Niz 0 v množitelju => brez sprememb produkta (samo pomik)

Niz 1 v množitelju => sprememba samo pri prvi in po zadnji enici

Zgled: množitelj = 0010 1111 1101 1100



Ideja:
$$\begin{array}{r|l|l|l|l} 001 & 0 & 1111 & 11 & 01 & 1100 \\ & 1 & 0000 & 00 & & \end{array}$$


produkt popravimo v teh točkah

2^k-1 zamenjamo z 2^k

$$(2^k-1)*X = 2^k*X-X$$

Pri prvi 1 (z desne) množenec odštejemo

 Po zadnji 1 (z desne) množenec prištejemo




■ Celoštevilčno deljenje

- ◆ Prevedemo na zaporedno odštevanje
- ◆ Uporabimo “osnovnošolsko” aritmetiko


$$\begin{array}{r} 1011 : 0010 = 0101 + 1 \\ - \underline{10} \\ 001 \\ \circ \underline{10} \\ 11 \\ - \underline{10} \\ 1 \end{array}$$


ostanek

 

 1. Prvo enico delitelja podpišemo pod deljenec
2. Primerjamo z deljencem (ostankom)
Če je delitelj večji, odštejemo in zapišemo 1,
sicer zapišemo 0
3. Premaknemo delitelj za eno mesto v desno

- Celoštevilčno deljenje
 - ◆ V spodnjo in zgornjo polovico ostanka prepíšemo deljenec



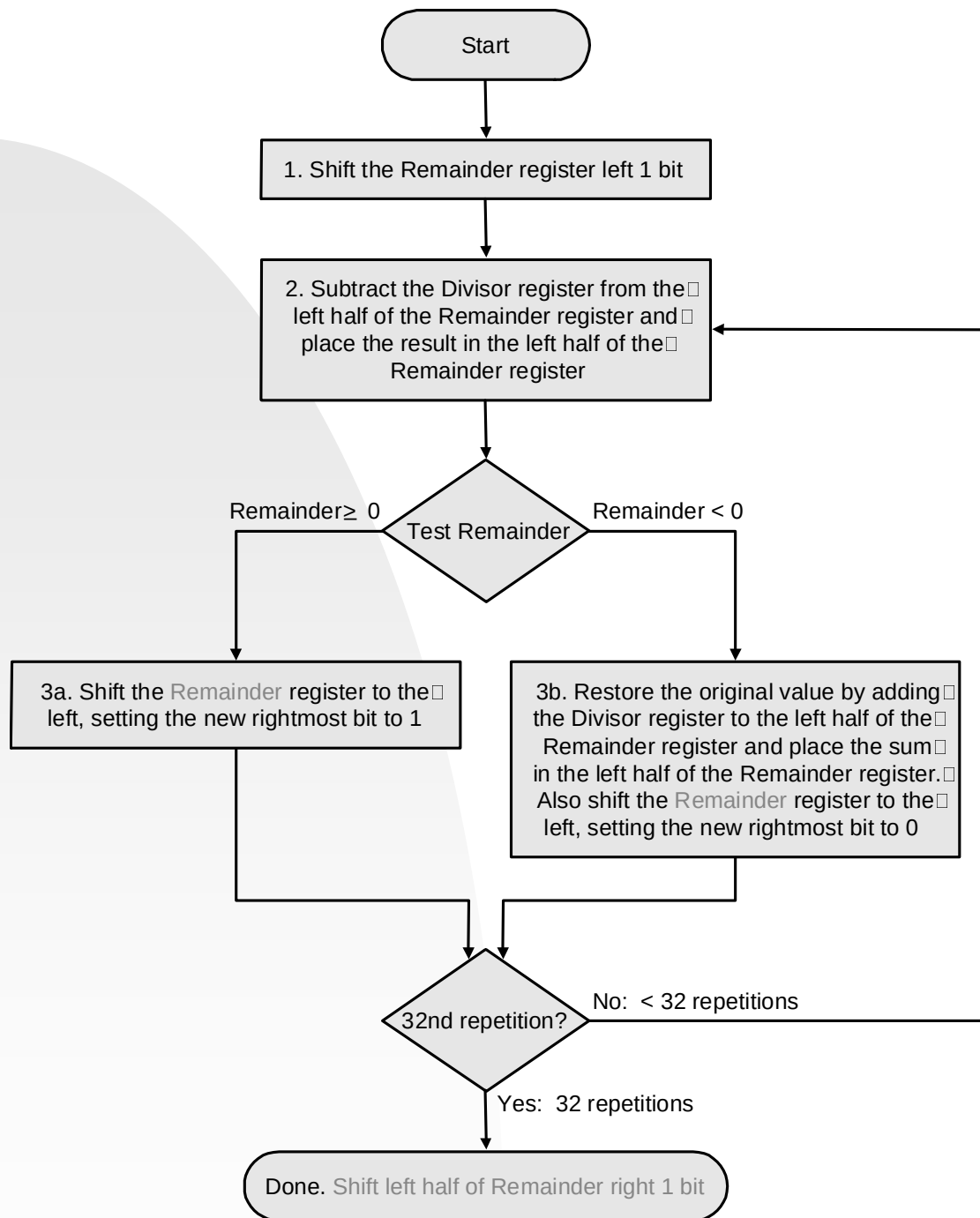

1. Change to shift before subtract
(save one iteration)

2. can avoid restoration step
 r = remainder portion
 d = divisor

Note: $2(r + d) - d = 2r + d \Rightarrow$


can add d on next step to obtain
require bit pattern

- Operacije nad realnimi števili

- ◆ Realno število prevedemo na predznak, mantiso in eksponent

$$X = (-1)^P * M * 2^E$$

 - ◆ Operacije izvajamo na mantisi in eksponentu hkrati
- ◆ Pri določenih operacijah (+, -) je potrebno oba operanda najprej spraviti na isti eksponent
- ◆ Po izvedbi operacije je potrebno rezultat pretvoriti v normalizirano obliko
- ◆ Običajno se uporablja standard IEEE 754:
 - ◆ Enojna natančnost: 8 bitni eksponent, 23 bitna mantisa
 - ◆ Dvojna natančnost: 11 bitni eksponent, 53 bitna mantisa



- Kompleksnejše operacije nad realnimi števili
 - ◆ razvoj funkcij v vrsto – vsak dodani člen poveča natančnost rezultata

$$\sin(x) = 1 - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \dots$$


<http://math.furman.edu/~dcs/java/taylor.html>

- ◆ posebni algoritmi

$$\text{za } X = \sqrt{A}$$

$$\text{iterativna formula: } X_{n+1} = (X_n + A/X_n)/2$$

 Zgled delovanja hipotetičnega mikroprocesorja



Nabor ukazov

op.koda	op A	op B	op C
---------	------	------	------

0000 - ADD a,b,c

$$R_C = R_A + R_B$$

0001 - SUB a,b,c

$$R_C = R_A - R_B$$

0010 - OR a,b,c

$$R_C = R_A \text{ or } R_B$$

0011 - AND a,b,c

$$R_C = R_A \text{ and } R_B$$

0100 - NEG a,b

$$R_C = -R_A$$

0101 - NOT a,b

$$R_C = \text{not } R_A$$

0110 - MOV [a],b

$$R_C = [R_A]$$

[x] - vsebina pomnilnika

0111 - MOV a,[b]

$$[R_A] = R_B$$

op.koda	A	naslov/konstanta
---------	---	------------------

1000 - MOV naslov,A

$$[n] = R_A$$

MOV a,b $\equiv$ OR a,a,b

1001 - MOV A,naslov

$$R_A = [n]$$

1010 - MOV #konst,A

$$R_A = k$$

Zgradba mikro ukaza

PŠ	ALE	A	B	C	UR	PV	NV	ostali signali
----	-----	---	---	---	----	----	----	----------------

PŠ	00 - brez sprememb	UR	0 - brez sprememb
	01 - povečaj za 1		1 - naloži iz vodila A
	10 - naloži iz UR		
	11 - naloži iz vodila A		
ALE		PV	00 - brez sprememb
			01 - branje (na notranje vodilo A)
			10 - pisanje (iz notranjega vodila A)
			11 - pisanje (iz notranjega vodila B)
	000 - brez sprememb	NV	
	001 - $C = A$		
	010 - $C = A+B$		
	011 - $C = A-B$		00 - brez sprememb
	100 - $C = A \text{ or } B$		01 - vsebina PŠ
	101 - $C = A \text{ and } B$		10 - vsebina vodila A
A,B,C	110 - $C = \text{not } A$		
	111 - $C = -A$		
	0 - neaktivno		
	1 - dostop do registra (A in B branje, C pisanje)		številke registrov so določene z polji op A, op B in op C iz ukaza

Izvajanje ukaza

op.koda	op A	op B	op C
---------	------	------	------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

ADD R0,R5,R8

PŠ	ALE	A	B	C	UR	PV	NV	ostali signali
----	-----	---	---	---	----	----	----	----------------

1. 00 000 0 0 0 0 00 01 vsebina PŠ se prenese na naslovno vodilo

2. 01 000 0 0 0 1 01 00 vrednost is podatkovnega vodila se prepiše v UR, dekodiranje ukaza, PŠ = PŠ+1

3. 00 010 1 1 1 0 00 00 na vodilo A se prenese R0, na vodilo B se prenese R5, ALE izvede operacijo seštevanja, rezultat se shrani v R8

1. 00 000 0 0 0 0 00 01 vsebina PŠ se prenese na naslovno vodilo

2. 01 000 0 0 0 1 01 00 vrednost is podatkovnega vodila se prepiše v UR, dekodiranje ukaza, PŠ = PŠ+1

Vprašanja

- Katere so osnovne komponente mikroprocesorja? Kakšno vlogo imajo?
- Kako v splošnem deluje mikroprocesor?
- Kakšne so možne oblike strojnih ukazov? Kakšne prednosti ima ena oblika pred drugo?
- Kakšne so možne izvedbe krmilne enote? Kakšne prednosti ima ena izvedba pred drugo?
- Kakšna je vloga ALE? Katere operacije izvaja?
- Na kakšen način ALE izvaja celoštevilčno seštevanje in odštevanje?
- Po kakšnih principih mikroprocesorji izvajajo kompleksnejše računske operacije s celimi in realnimi števili?