
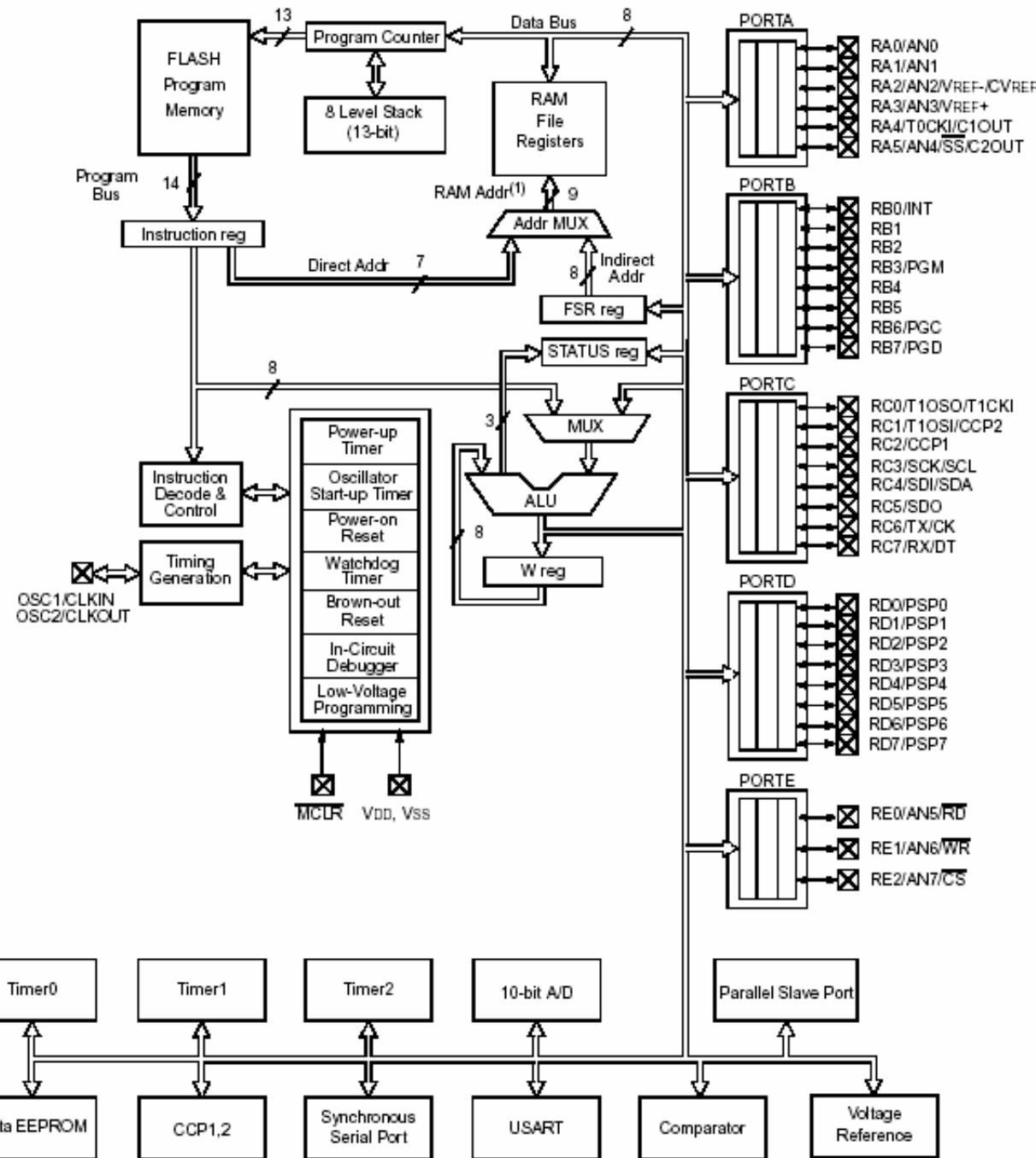


PIC 16F877A


- RISC mikrokontrolnik
- 35 ukazov fiksne dolžine
- 8Kx14bitnih besed programskega pomnilnika (FLASH)
- 368 zlogov podatkovnega pomnilnika (registri)
- 256 zlogov električno zbrisljivega pomnilnika (EEPROM)
- 33 vhodno/izhodnih priključkov
- 3 časovniki (2x8 bit in 1x16 bit)
- 8 analognih vhodov za analogno/digitalno pretvorbo
- 2 analogna primerjalnika
- sinhroni in asinhroni serijski vmesnik (I²C, RS232, ...)
- 15 prekinitvenih izvorov

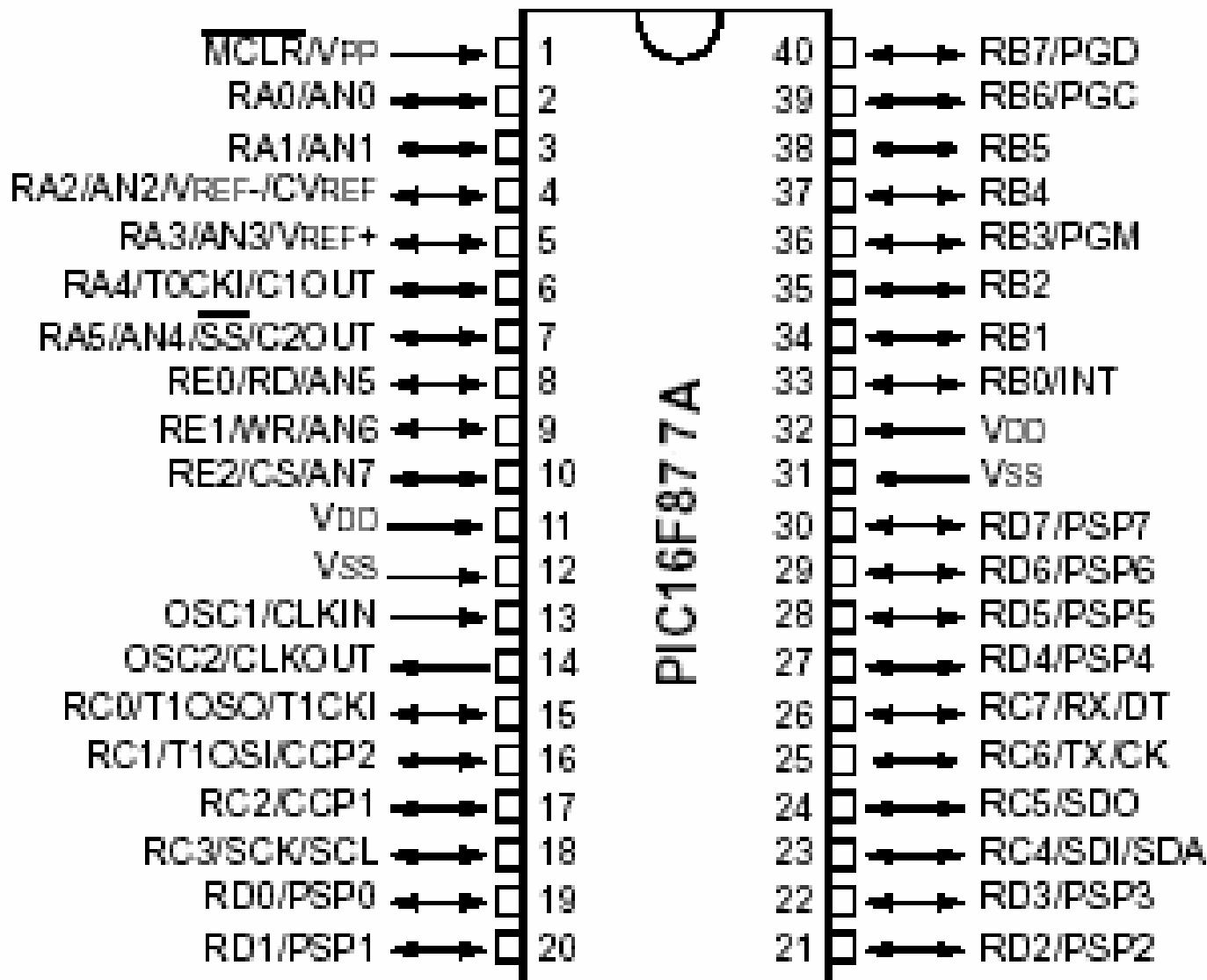



Organizacija pomnilnika

Programski pomnilnik

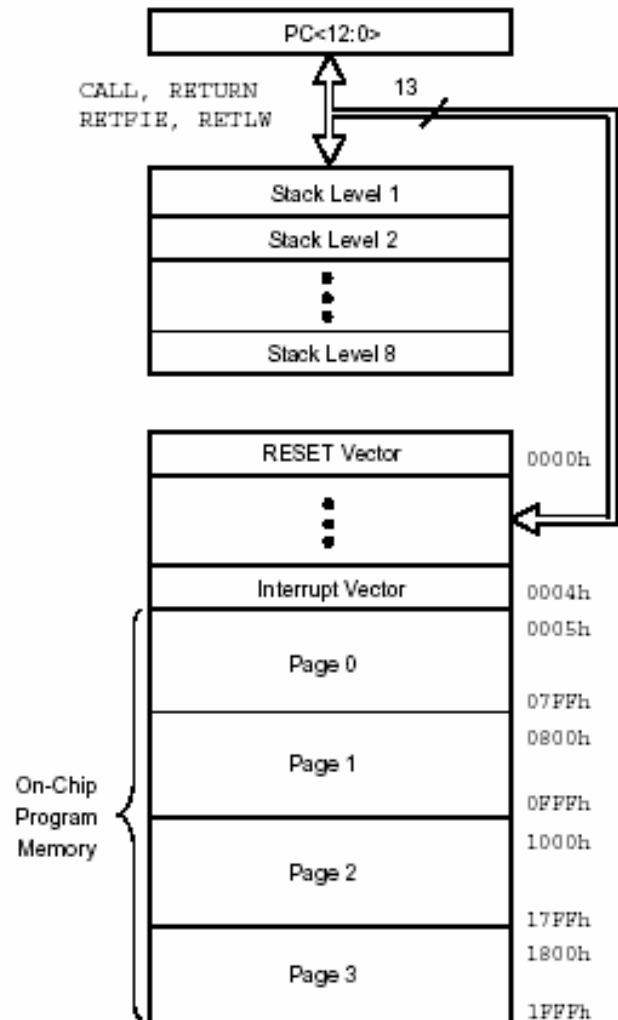


- 13 bitni naslovi (8K)
- 8 vgnezditev klicev podprogramov
- rezdeljen na strani po 2K
- reset vektor na lokaciji 0
- prekinitveni vektor na lokaciji 4

- Podatkovni pomnilnik

- Vsebuje tako registre mikroprocesorja kot tudi registre perifernih vmesnikov (razern registra W)
- Razdeljen je na štiri banke
- Omogočen je direktni in posredni dostop do podatkov

FIGURE 4-18: DIRECT/INDIRECT ADDRESSING

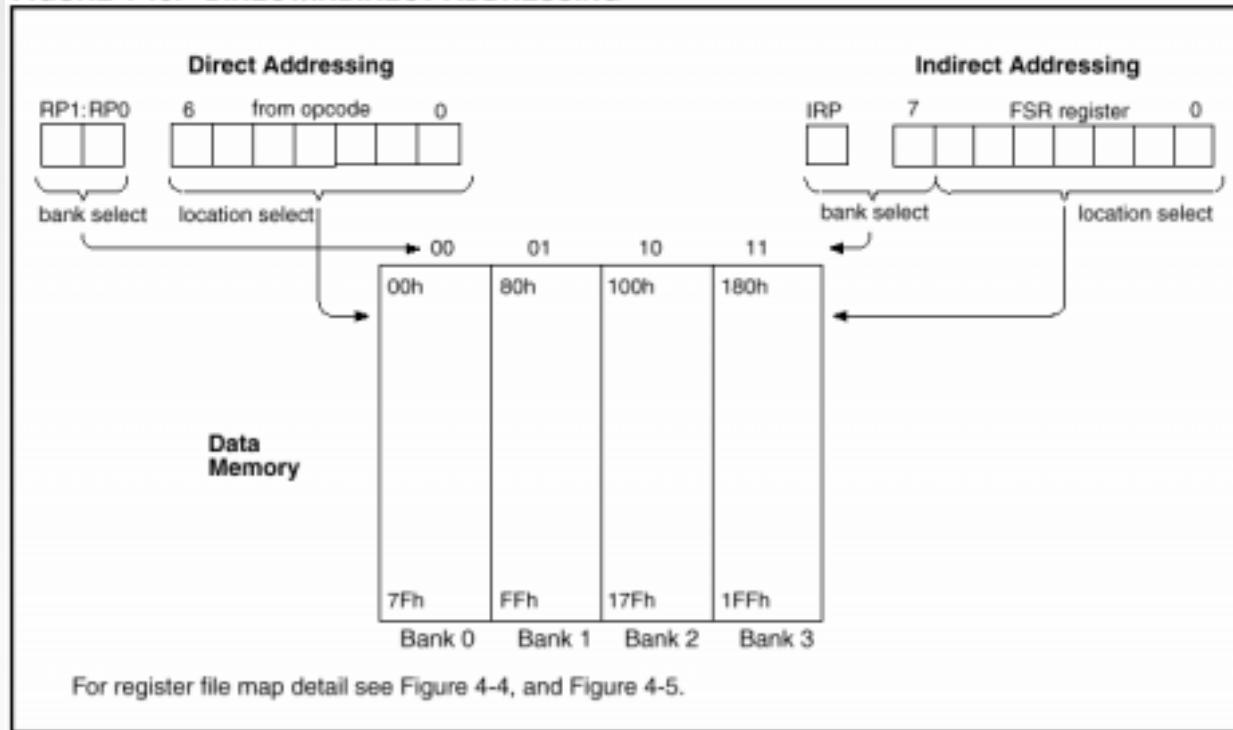

Indirect addr. ⁽¹⁾	00h	Indirect addr. ⁽¹⁾	80h	Indirect addr. ⁽¹⁾	100h	Indirect addr. ⁽¹⁾	180h
TMR0	01h	OPTION_REG	81h	TMR0	101h	OPTION_REG	181h
PCL	02h	PCL	82h	PCL	102h	PCL	182h
STATUS	03h	STATUS	83h	STATUS	103h	STATUS	183h
FSR	04h	FSR	84h	FSR	104h	FSR	184h
PORTA	05h	TRISA	85h	PORTB	105h		185h
PORTB	06h	TRISB	86h		106h	TRISB	186h
PORTC	07h	TRISC	87h		107h		187h
PORTD ⁽¹⁾	08h	TRISD ⁽¹⁾	88h		108h		188h
PORTE ⁽¹⁾	09h	TRISE ⁽¹⁾	89h		109h		189h
PCLATH	0Ah	PCLATH	8Ah	PCLATH	10Ah	PCLATH	18Ah
INTCON	0Bh	INTCON	8Bh	INTCON	10Bh	INTCON	18Bh
PIR1	0Ch	PIE1	8Ch	EEDATA	10Ch	EECON1	18Ch
PIR2	0Dh	PIE2	8Dh	EEADR	10Dh	EECON2	18Dh
TMR1L	0Eh	PCON	8Eh	EEDATH	10Eh	Reserved ⁽²⁾	18Eh
TMR1H	0Fh		8Fh	EEADRH	10Fh	Reserved ⁽²⁾	18Fh
T1CON	10h		90h		110h		190h
TMR2	11h	SSPCON2	91h		111h		191h
T2CON	12h	PR2	92h		112h		192h
SSPBUF	13h	SSPADD	93h		113h		193h
SSPCON	14h	SSPSTAT	94h		114h		194h
CCPR1L	15h		95h		115h		195h
CCPR1H	16h		96h		116h		196h
CCP1CON	17h		97h	General Purpose Register 16 Bytes	117h	General Purpose Register 16 Bytes	197h
RCSTA	18h	TXSTA	98h		118h		198h
TXREG	19h	SPBRG	99h		119h		199h
RCREG	1Ah		9Ah		11Ah		19Ah
CCPR2L	1Bh		9Bh		11Bh		19Bh
CCPR2H	1Ch	CMCON	9Ch		11Ch		19Ch
CCP2CON	1Dh	CVRCON	9Dh		11Dh		19Dh
ADRESH	1Eh	ADRESL	9Eh		11Eh		19Eh
ADCON0	1Fh	ADCON1	9Fh		11Fh		19Fh
	20h		A0h		120h		1A0h
General Purpose Register 96 Bytes	7Fh	General Purpose Register 80 Bytes	EFh	General Purpose Register 80 Bytes	16Fh	General Purpose Register 80 Bytes	1EFh
		accesses 70h-7Fh	F0h	accesses 70h-7Fh	170h	accesses 70h - 7Fh	1F0h
			FFh		17Fh		1FFh

Bank 0

Bank 1

Bank 2

Bank 3

■ Osnovni namenski registri

Programski števec




PC equ 2

Zadrževalni register za PŠ



PCLATH equ 0ah

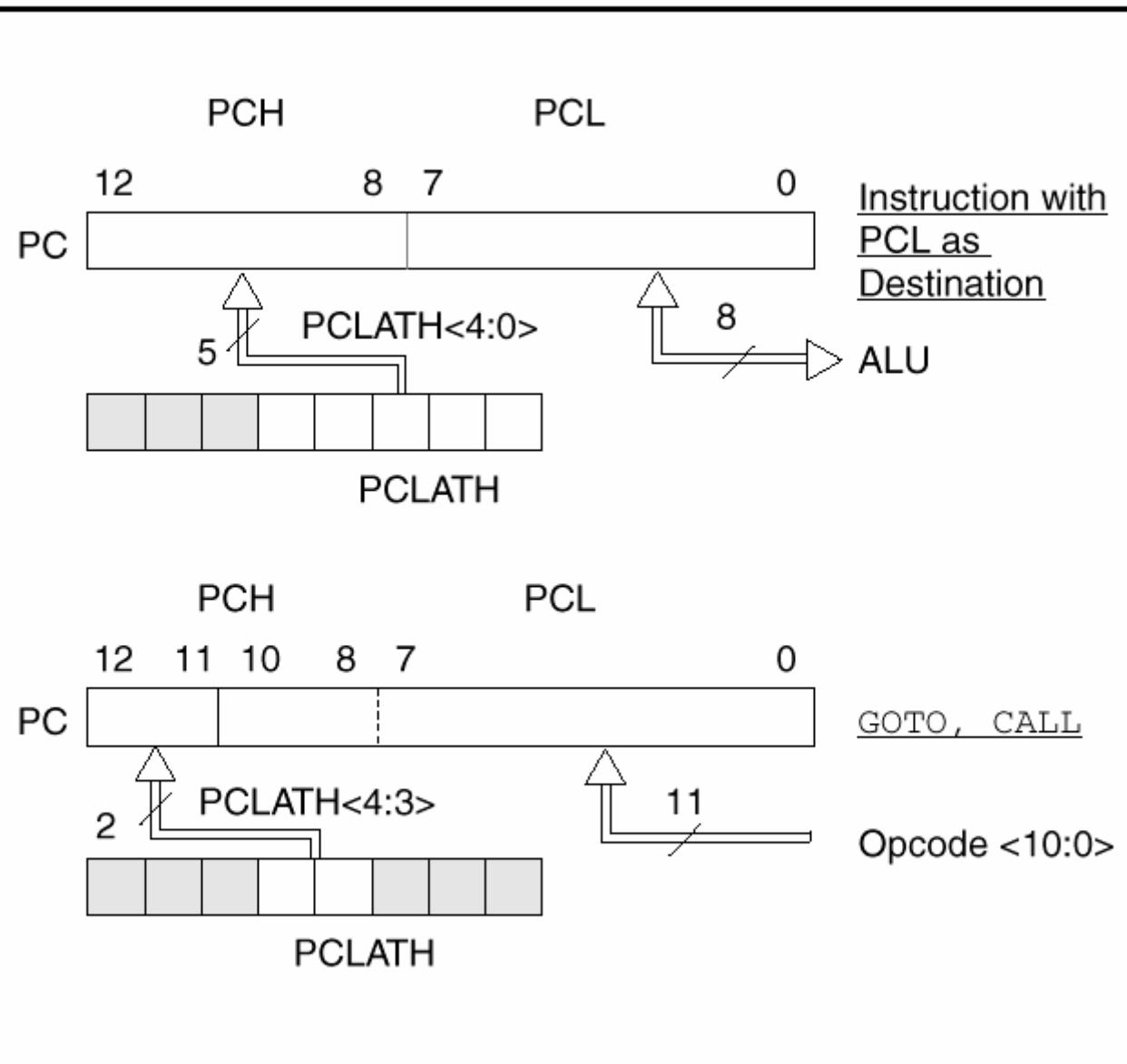

Statusni register

STATUS equ 3




Z - 1 => rezultat operacije = 0

C - 1 => pri operaciji je prišlo do prenosa


DC-1 => prenos med bitoma 3 in 4

IRP,RP1,RP0 - naslavljjanje registrov

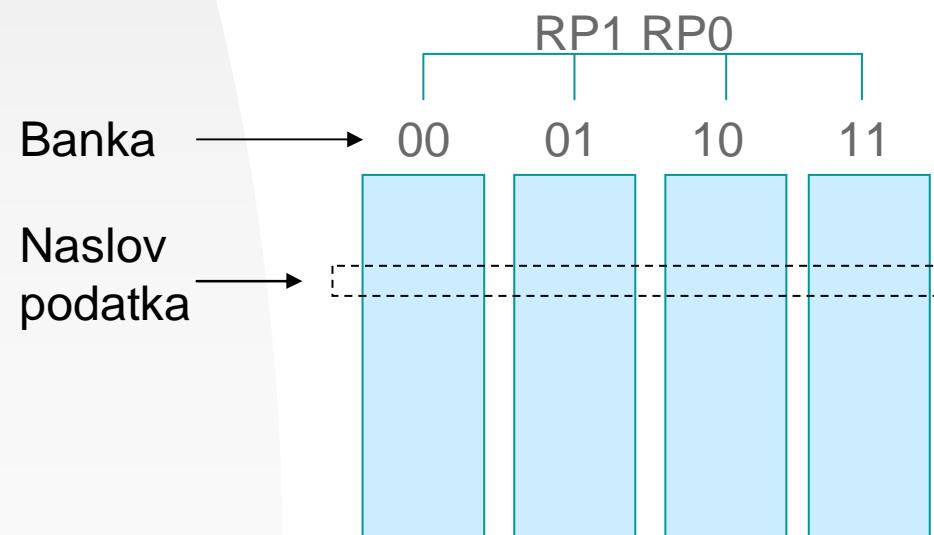

$$\begin{array}{r} 00000001 \\ +11111111 \\ \hline C = 10000000 \\ DC = 1 \quad Z = 1 \end{array}$$

Delovni register W

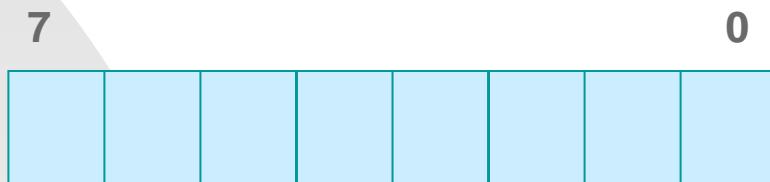


Ni v podatkovnem
pomnilniku !

Nastopa kot eden od operandov pri vseh
binarnih aritmetičnih in logičnih operacijah.


Vhodno izhodni registri

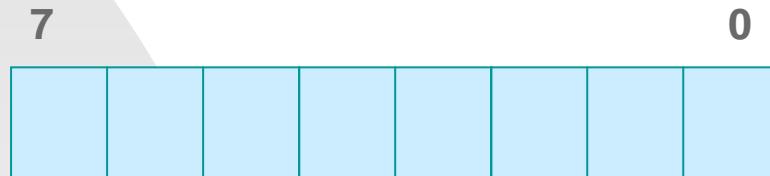- Registri smeri (TRISA, TRISB, TRISC, TRISD, TRISE)




0 - izhod
1 - vhod

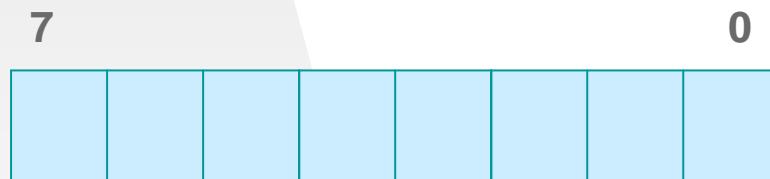- Vhodno/izhodna vodila (PORTA, PORTB, ..., PORTE)



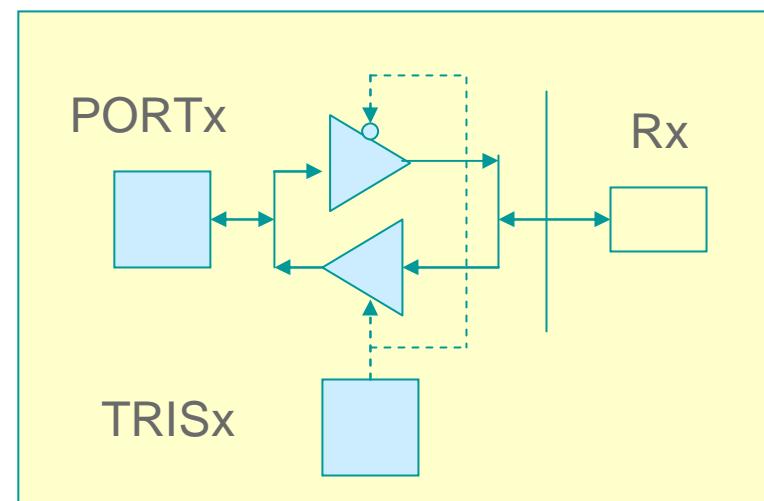Večina priključkov ima dvojno funkcije. Ob zagonu so vodila B, C in D konfigurirana kot vhodno/izhodni priključki (vhodi), vodili A in E pa kot analogni vhodi.



Nabor ukazov

■ Ukazi za premikanje podatkov

MOVF f,d $f \rightarrow W$ ali $f \rightarrow f$

MOVWF f $W \rightarrow f$


MOVLW k $k \rightarrow W$

CLRF f $0 \rightarrow f$

CLRW 0 $0 \rightarrow W$

SWAPF f,d zamenja
 spodnje in zgornje 4 bite

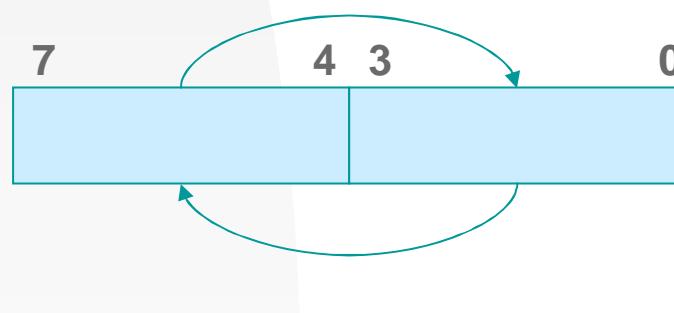f - številka registra
d - rezultat operacije
(0 - W, 1 - reg)
k - konstanta



■ Aritmetični ukazi

ADDWF	f,d	$f + W \rightarrow W$ ali $f + W \rightarrow f$
SUBWF	f,d	$f - W \rightarrow W$ ali $f - W \rightarrow f$
INCF	f,d	$f + 1 \rightarrow W$ ali $f + 1 \rightarrow f$
DECF	f,d	$f - 1 \rightarrow W$ ali $f - 1 \rightarrow f$
ADDLW	k	$k + W \rightarrow W$
SUBLW	k	$k - W \rightarrow W$

f - številka registra
d - rezultat operacije
(0 - W, 1 - reg)
k - konstanta


■ Logični ukazi

ANDWF	f,d	$f \text{ and } W \rightarrow W$ ali $f \text{ and } W \rightarrow f$
IORWF	f,d	$f \text{ or } W \rightarrow W$ ali $f \text{ or } W \rightarrow f$
XORWF	f,d	$f \text{ xor } W \rightarrow W$ ali $f \text{ xor } W \rightarrow f$
ANDLW	k	$k \text{ and } W \rightarrow W$
IORLW	k	$k \text{ or } W \rightarrow W$
XORLW	k	$k \text{ xor } W \rightarrow W$
COMF	f,d	$\text{not } f \rightarrow W$ ali $\text{not } f \rightarrow f$

A	B	and	or	xor
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

- Ukazi rotiranja

RLF f,d

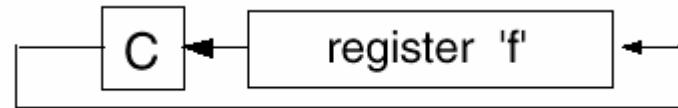

RRF f,d



- Ukazi za delo z biti

BCF f,b briše bit b v registru f

BSF f,b postavi bit b v registru f

b = 0..7

■ Ukazi za nadzor izvajanja programa

GOTO	k	brezpogojni skok na lokacijo k
BTFSC	f,b	testira bit b v registru f in preskoči naslednji ukaz, če je bit zbrisan (0)
BTFSS	f,b	testira bit b v registru f in preskoči naslednji ukaz, če je bit postavljen (1)
INCFSZ	f,d	izvede INCF in preskoči naslednji ukaz, če je rezultat 0
DECFSZ	f,d	izvede DECF in preskoči naslednji ukaz, če je rezultat 0
CALL	k	klic podprograma
RETURN		vrnitev iz podprograma
RETLW	k	vrnitev s konstanto
RETFIE		vrnitev iz prekinitvene rutine

■ Sistemski ukazi

NOP porabi čas

CLRWDT izbriše časovni stražnik (watch-dog timer)
SLEEP preklopi krmilnik v stanje pripravljenosti

Zgledi programov

■ Začetek programov in inicializacija


```
STATUS EQU 3      ; definicija simboličnih konstant
PORTB EQU 6
TRISB EQU 6
RP0   EQU 5      ; bita za preklop bank
RP1   EQU 6

          ORG 0h      ; premik prevajanja na začetek EPROM-a
START  BSF STATUS,RP0 ; preklop na banko 1
        BCF STATUS,RP1

        MOVLW 0fh    ; inicializacija vodila B (00001111)
        MOVWF TRISB ; priključki RB0-RB3 so vhodi,
                      ; priključki RB4-RB7 so izhodi
        BCF STATUS,RP0 ; preklop na banko 0
```

■ Prižiganje lučke (LED)

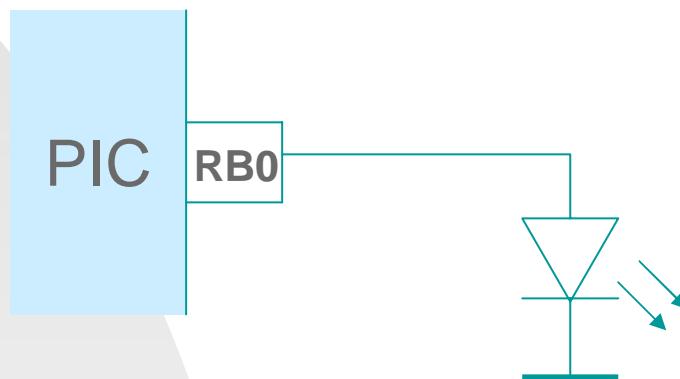Na priključek RB0 je povezana svetleča dioda (LED)




```
PORTB EQU 6 ; definicija simboličnih konstant
TRISB EQU 6

...
START ...
    MOVLW 0 ; inicializacija vodila B
    MOVWF TRISB ; vse linije vodila B so izhodne
    ...
    BSF PORTB,0 ; prižiganje diode
    ...
    BCF PORTB,0 ; ugašanje diode
```

■ Testiranje stikala

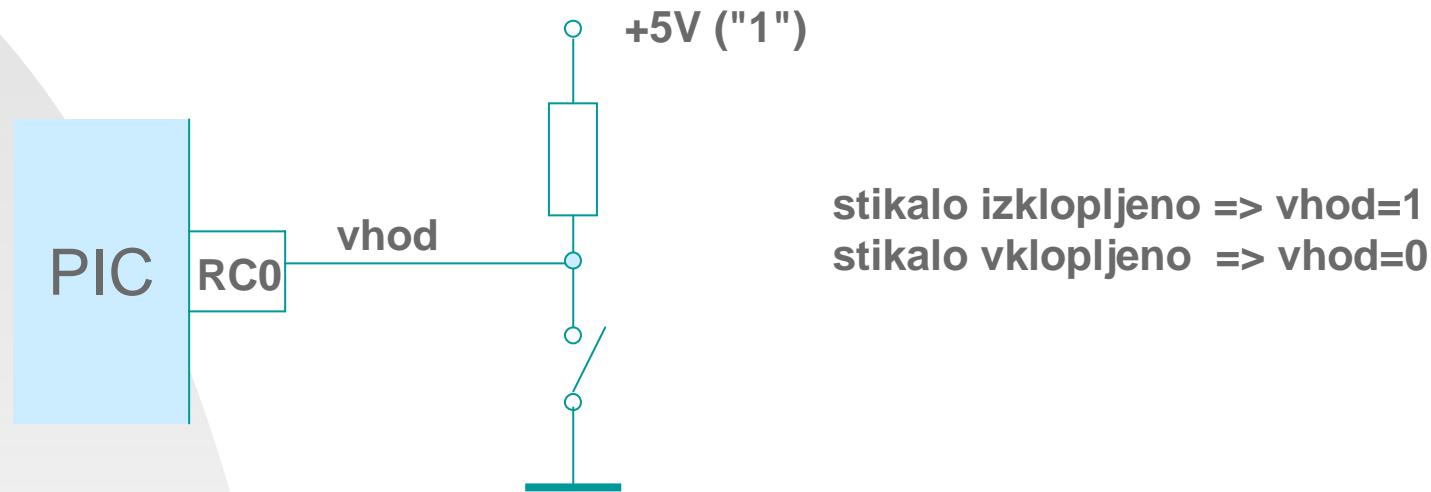Na priključek RC0 je povezano stikalo po naslednji shemi




```
PORTC EQU    7      ; definicija simboličnih konstant
...
START ...
        MOVLW 0ffh    ; inicializacija vodila C
        MOVWF TRISC   ; vse linije vodila C so vhodne
        ...
        BTFSC PORTC,0 ; testira bit in preskoči, če je "0"
        GOTO  IZKLOP   ; tipka je izklopljena
VKLOP ...          ; tipka je vklopljena
```

Naloga

Na PIC priključite 8 svetlečih diod in dve tipki. Diode naj svetijo v skladu z nekim binarnim številom. Vsakokrat ko pritisnemo prvo tipko naj se binarna kombinacija poveča za ena, vsakokrat ko pritisnemo drugo tipko pa naj se za ena zmanjša. Program naj ne bo odvisen od tega kako dolgo držimo posamezno tipko.


DIAGRAM POTEKA

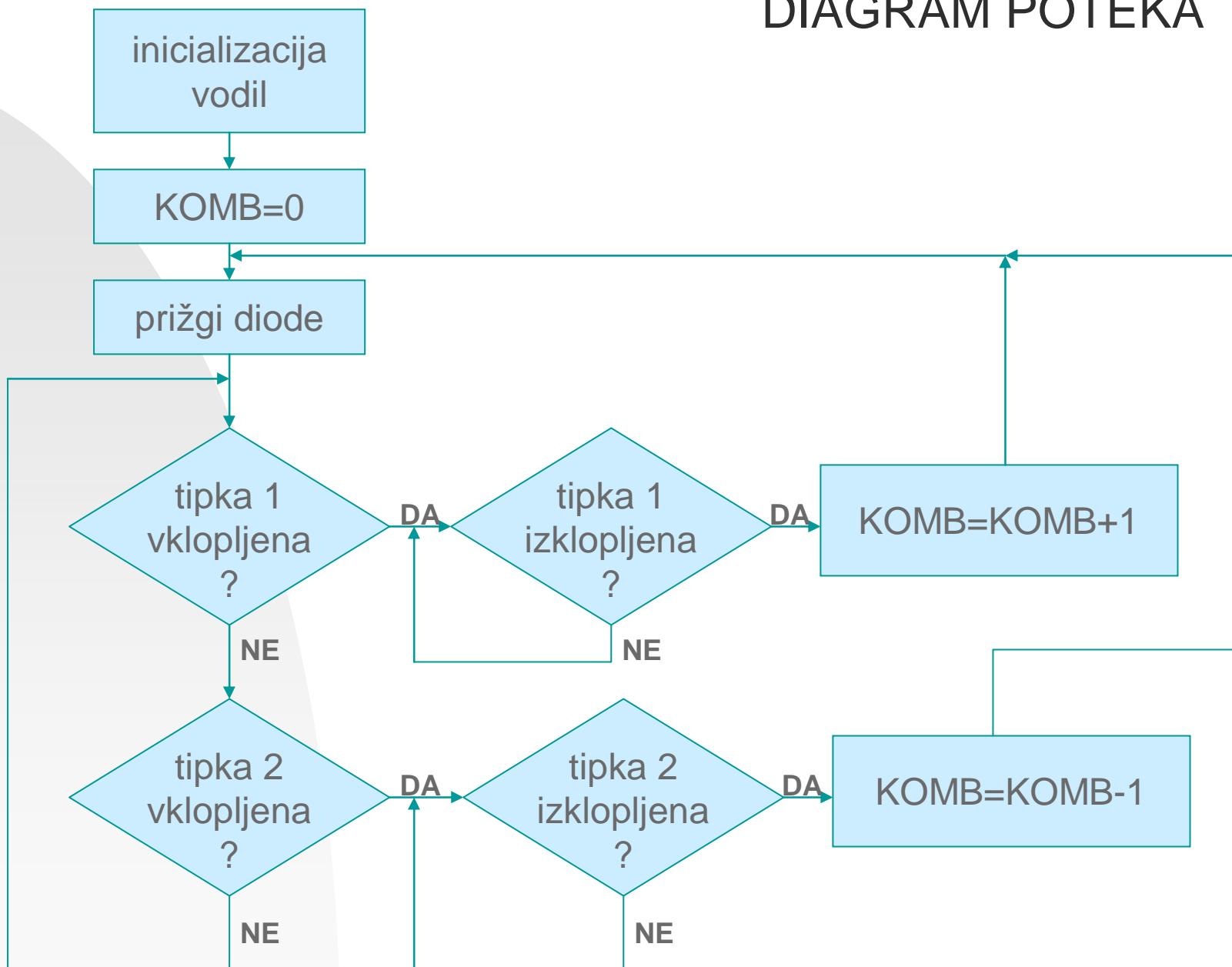

USART

Univerzalni sihroni/asinhroni sprejemnik in oddajnik

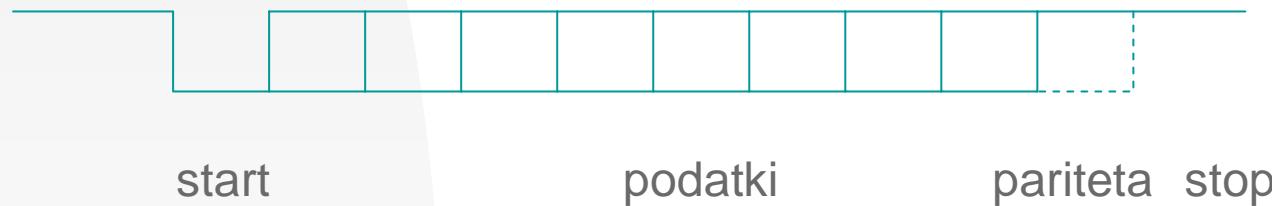
- Omogoča full duplex asinhroni prenos podatkov ter half duplex sinhroni sprejem oz. oddajo podatkov
- Omogoča 8 ali 9 bitni prenos (pariteta)
- Ima vgrajeni generator ure prenosa



Osnovni registri

Kontrolni in statusni register oddajnika

TXSTA EQU 98h

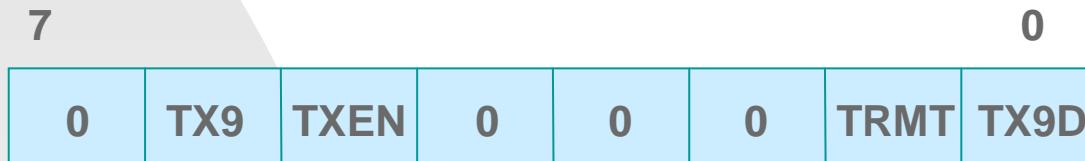

TX9 8 bitni (0) ali 9 bitni (1) prenos

TXEN oddaja onemogočena (0) ali omogočena (1)

TRMT status oddajnega registra: 1 - prazen, 0 - poln

TX9D 9 bit podatka pri 9 bitnem prenosu

Kontrolni in statusni register sprejemnika

RCSTA EQU 18h



SPEN serijski vmesnik onemogočen (0) ali omogočen (1)
(vpliv na priključka RC7/RX/DT in RC6/TX/CK)

RX9 onemogoči (0) ali omogoči (1) 9 bitni sprejem

CREN onemogoči (0) ali omogoči (1) sprejem


FERR napaka okvirja

OERR napaka preplavitve

RX9D 9 bit podatka pri 9 bitnem prenosu


Status sprejema

PIR1 EQU 0ch

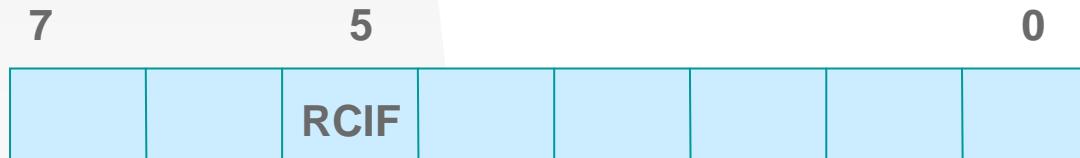

RCIF 1 - znak je prispel 0 - znaka ni oz. se sprejema

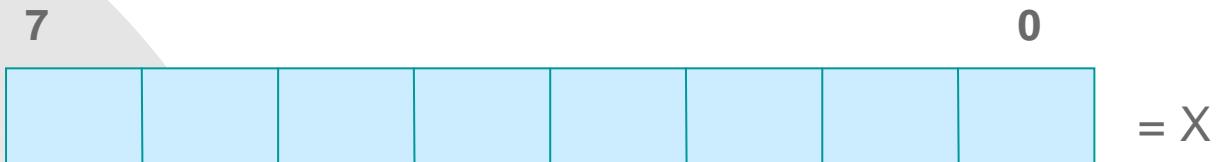
Generator ure (Baud rate generator) SPBRG EQU 99h





Določitev hitrosti prenosa podatkov:

$$\text{Hitrost prenosa} = \frac{F_{\text{osc}}}{64 (X+1)}$$

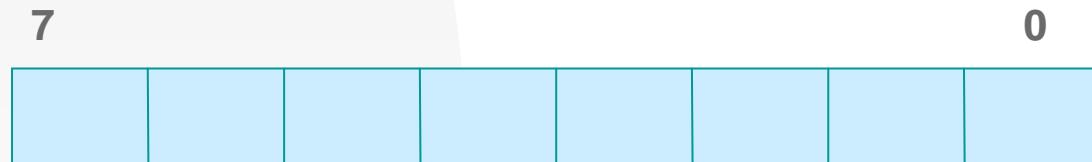
Oddajni register TXREG EQU 19h
Sprejemni register RCREG EQU 1Ah



Delovanje sprejemnika

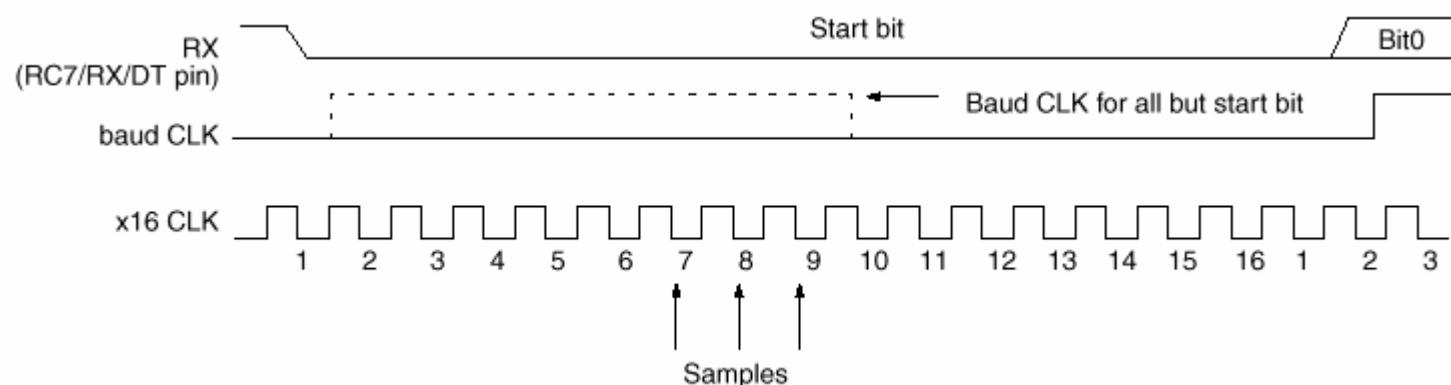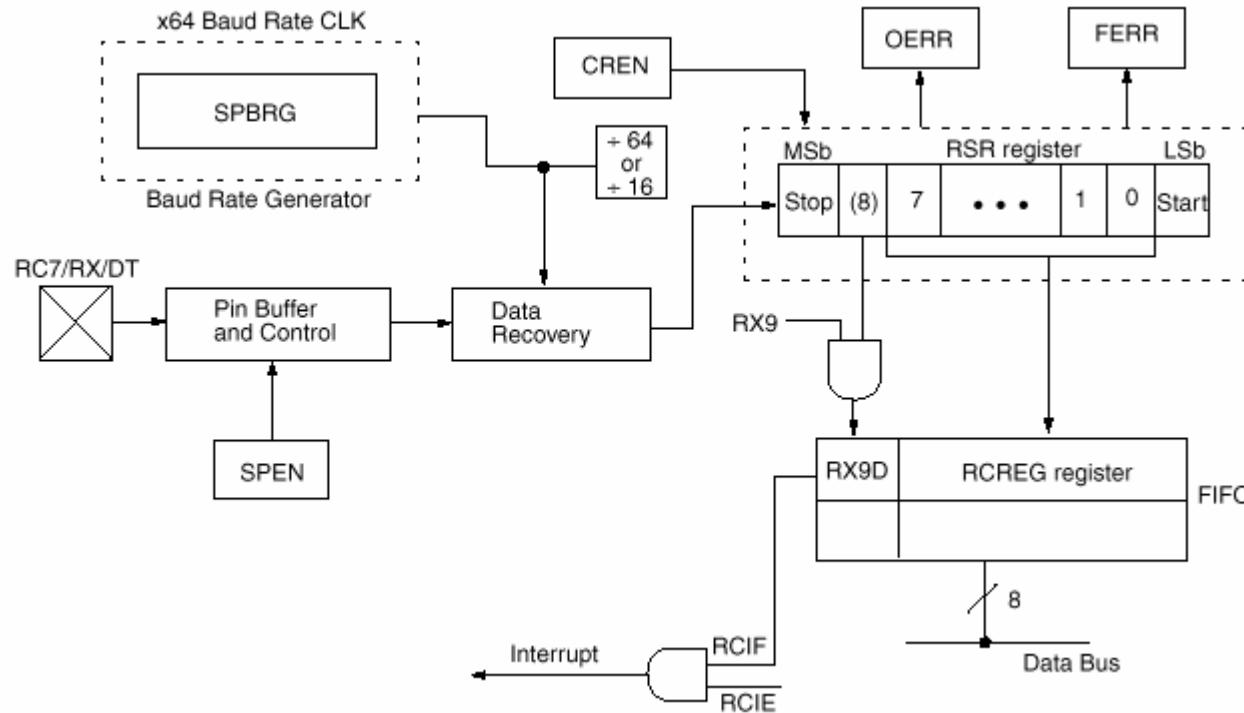


Delovanje oddajnika

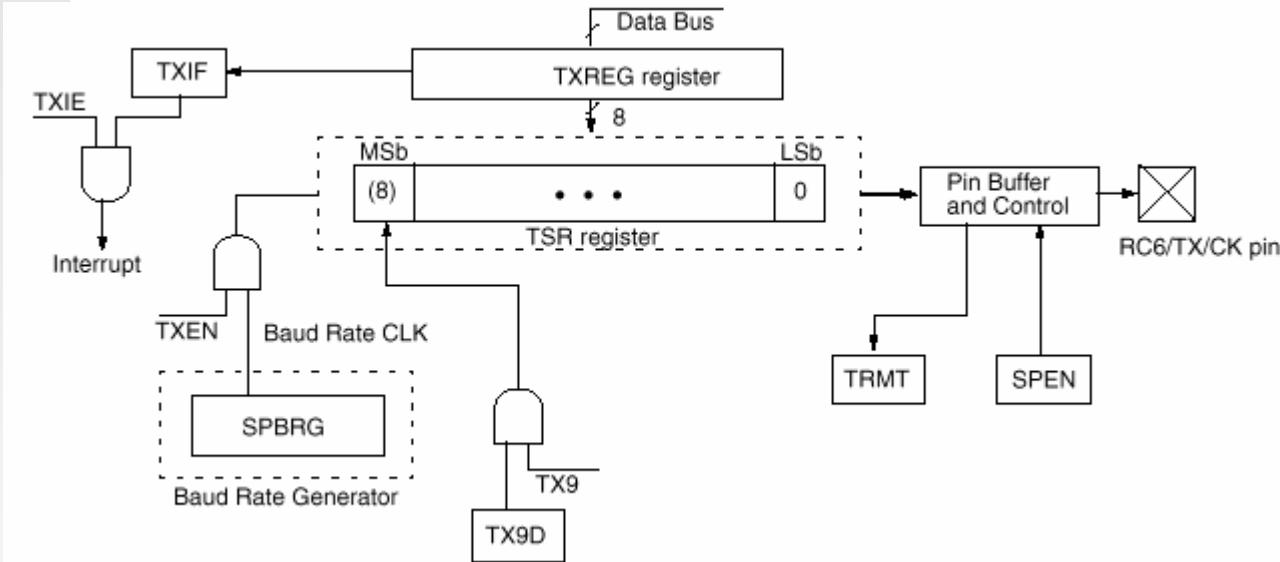


Naloga

Izdelajte program, ki bo preko serijskega vmesnika sprejimal znake iz PC-ja. Vsak sprejeti znak naj takoj pošlje nazaj na PC, pri čemer vse velike črke zamenja z malimi in male z velikimi. Uporabite kvarčni oscilator s frekvenco 16Mhz in postavite hitrost prenosa na 19200 baudov. Podatke prenašajte brez paritete.

DIAGRAM POTEKA

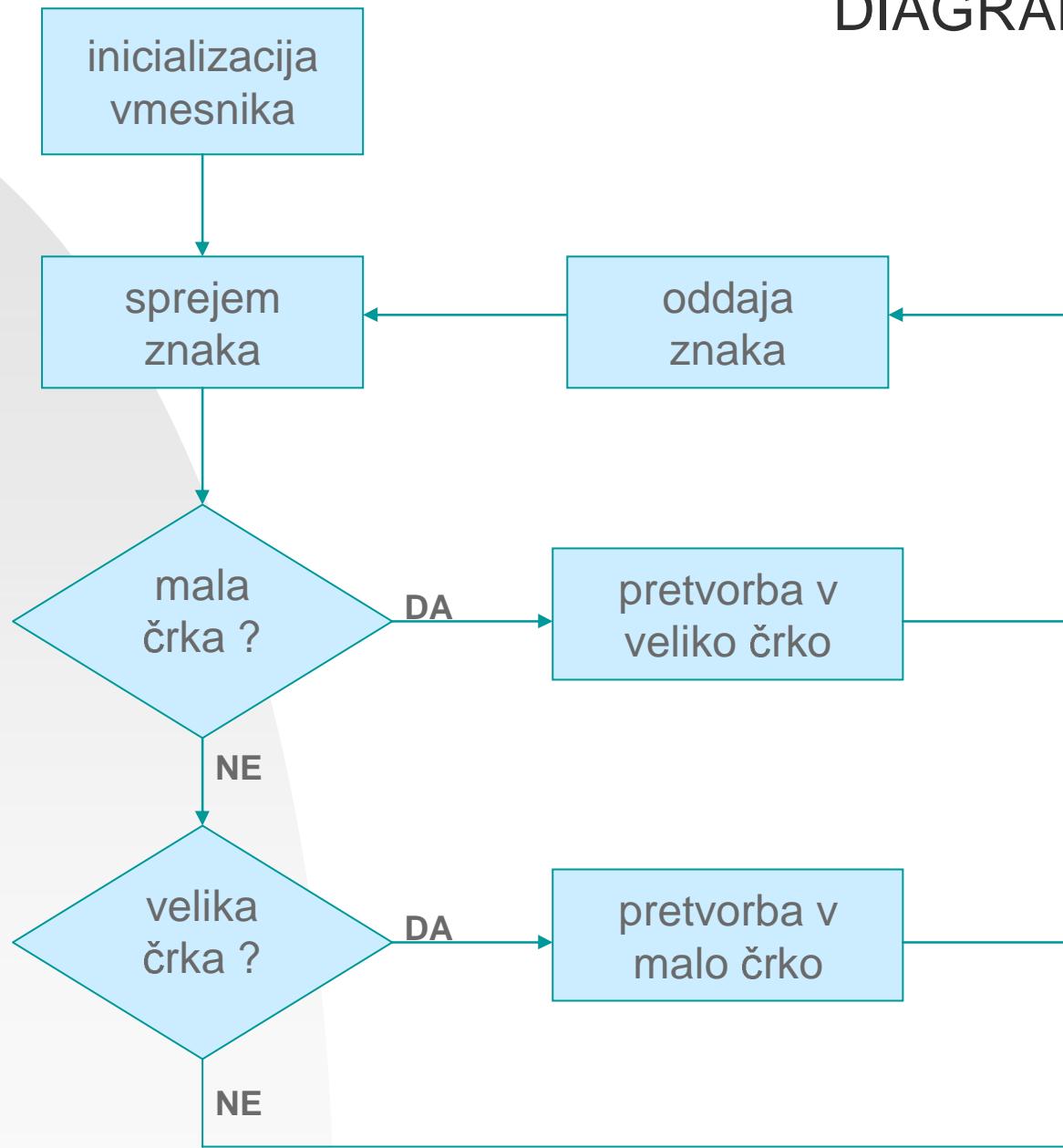

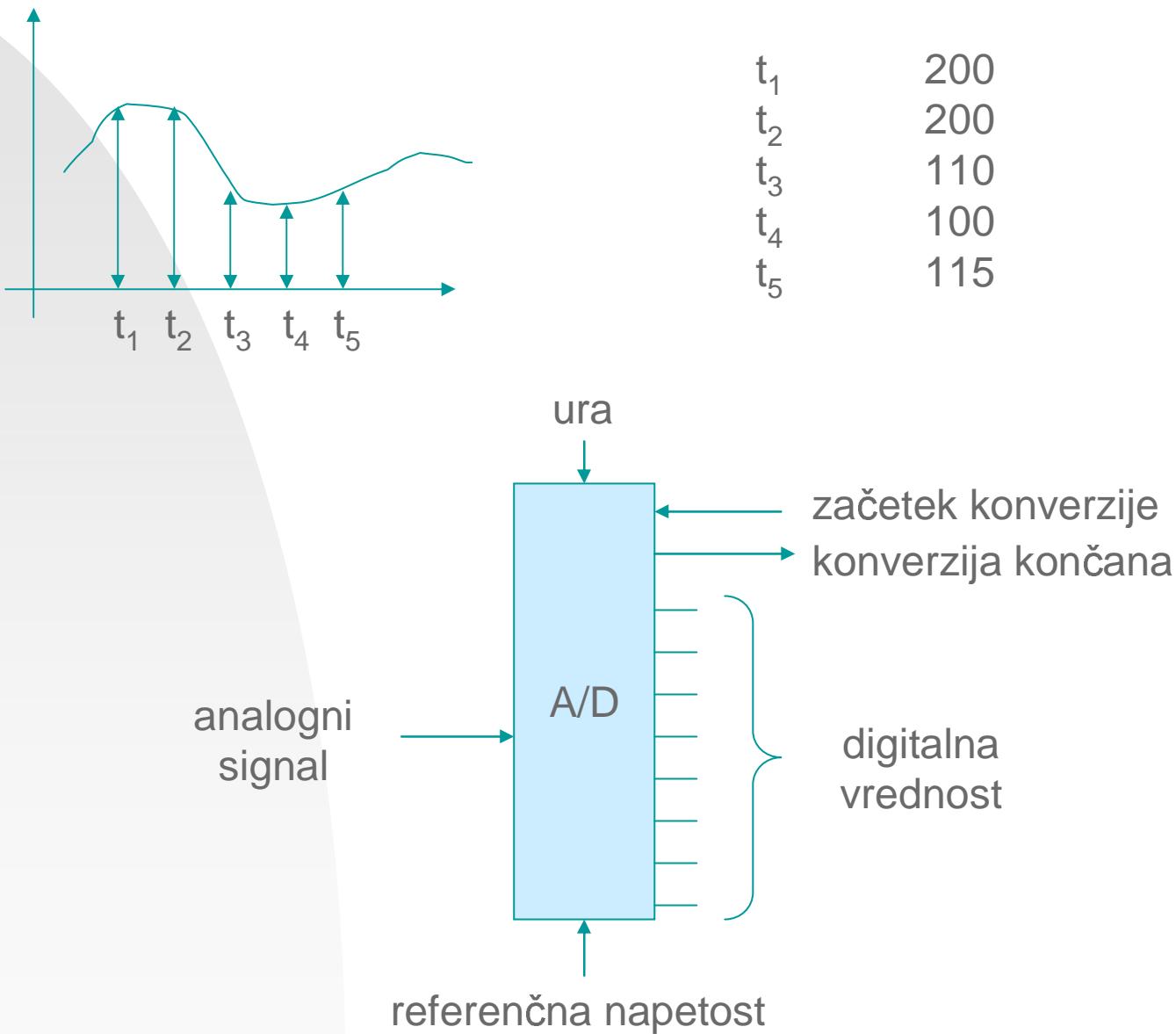
Analogno/digitalni pretvorniki (8 analognih vhodov)



Nabor registrov

Kontrolni register AD 0

ADCON0 EQU 1Fh

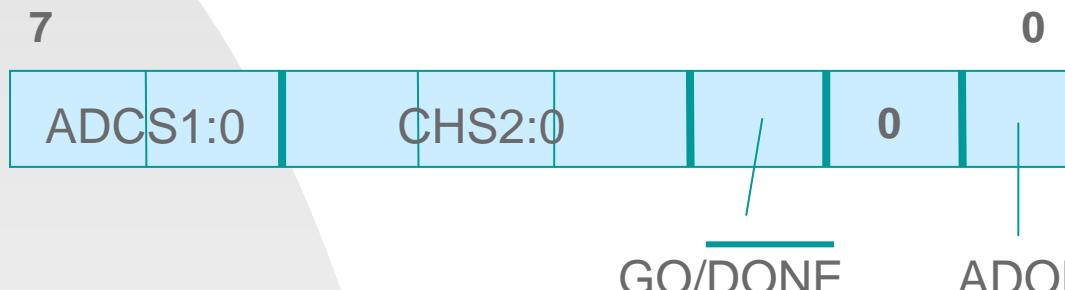

ADCS1:0

ura za konverzijo:
00 Fosc/2
01 Fosc/8
10 Fosc/32
11 Interni oscilator

GO/DONE

vpis 1 začne
konverzijo
1 - v izvajanju
0 - končana

CHS2:0

številka kanala:
000 RA0 100 RA5
001 RA1 101 RE0
010 RA2 110 RE1
011 RA3 111 RE2

ADON

onemogoči (0)
omogoči (1)
AD

Kontrolni register AD 1

ADCON1 EQU 9Fh

7

0



PCFG <3:0>	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	VREF+	VREF-	C / R
0000	A	A	A	A	A	A	A	A	VDD	VSS	8 / 0
0001	A	A	A	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	7 / 1
0010	D	D	D	A	A	A	A	A	VDD	VSS	5 / 0
0011	D	D	D	A	VREF+	A	A	A	AN3	VSS	4 / 1
0100	D	D	D	D	A	D	A	A	VDD	VSS	3 / 0
0101	D	D	D	D	VREF+	D	A	A	AN3	VSS	2 / 1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	—	—	0 / 0

A = Analog input D = Digital I/O

C / R = # of analog input channels / # of A/D voltage references

ADFM – format rezultata konverzije

0 – desno poravnano

1 – levo poravnano

Rezultat konverzije

ADRESH EQU 1Eh
ADRESL EQU 9Eh


Rezultat A/D pretvorbe



ADRESH




ADRESL

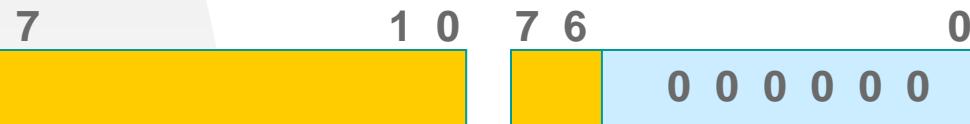

Način povezave A/D pretvornika

FIGURE 11-1: A/D BLOCK DIAGRAM

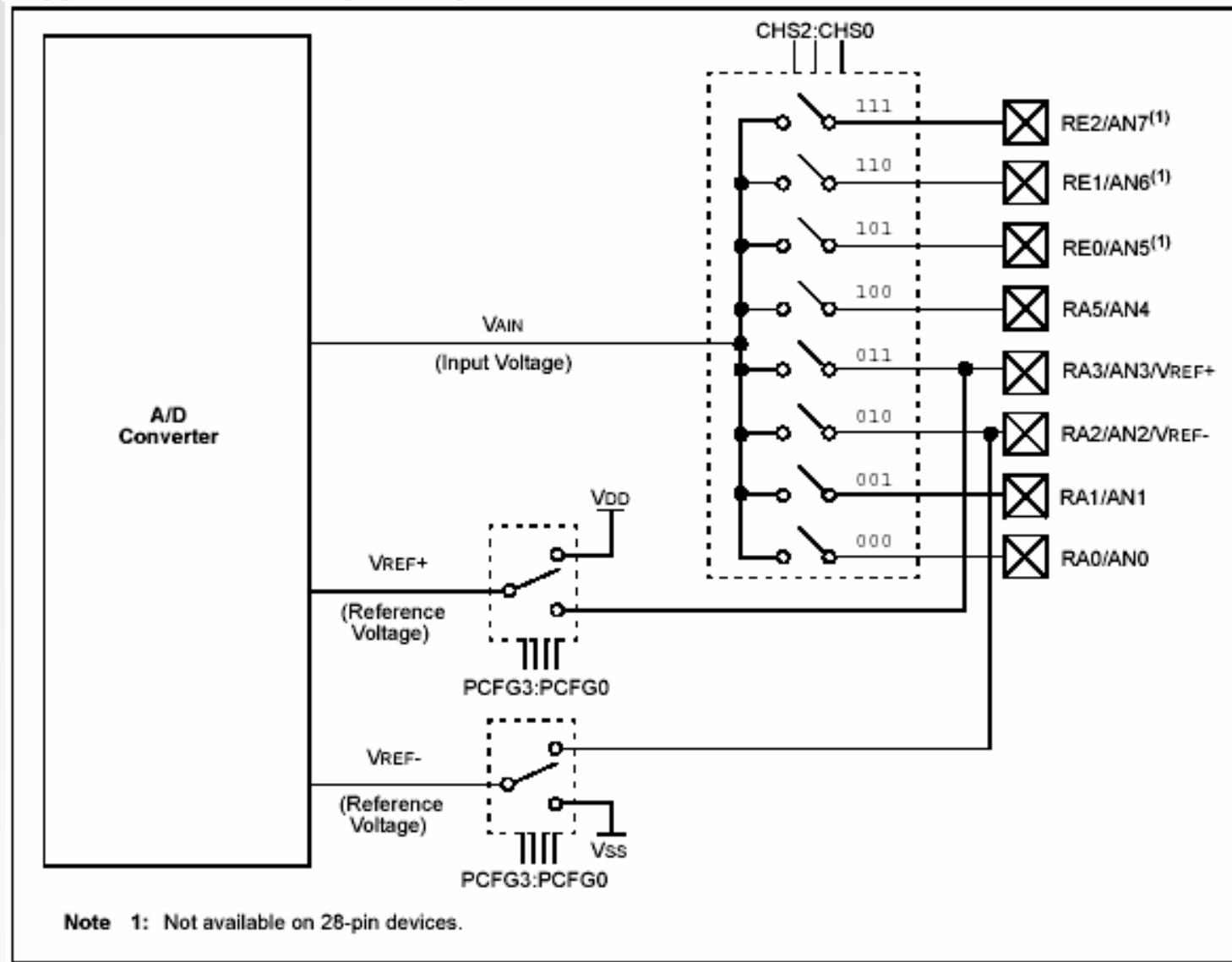


Naloga

Izdelajte program in skonstruirajte vezje, ki bo omogočilo prikaz trenutne vrednosti vhodnega signala po principu "VU metra". To pomeni da vsaka dioda predstavlja 1/9 vhodne napetosti.


	0V	<0001110000
	0,55V	>=0001110000
	1,11V	>=0011100000
	1,66V	>=0101010000
	2,22V	>=0111000000
...		
	4,44V	>=1110000000

DIAGRAM POTEKA

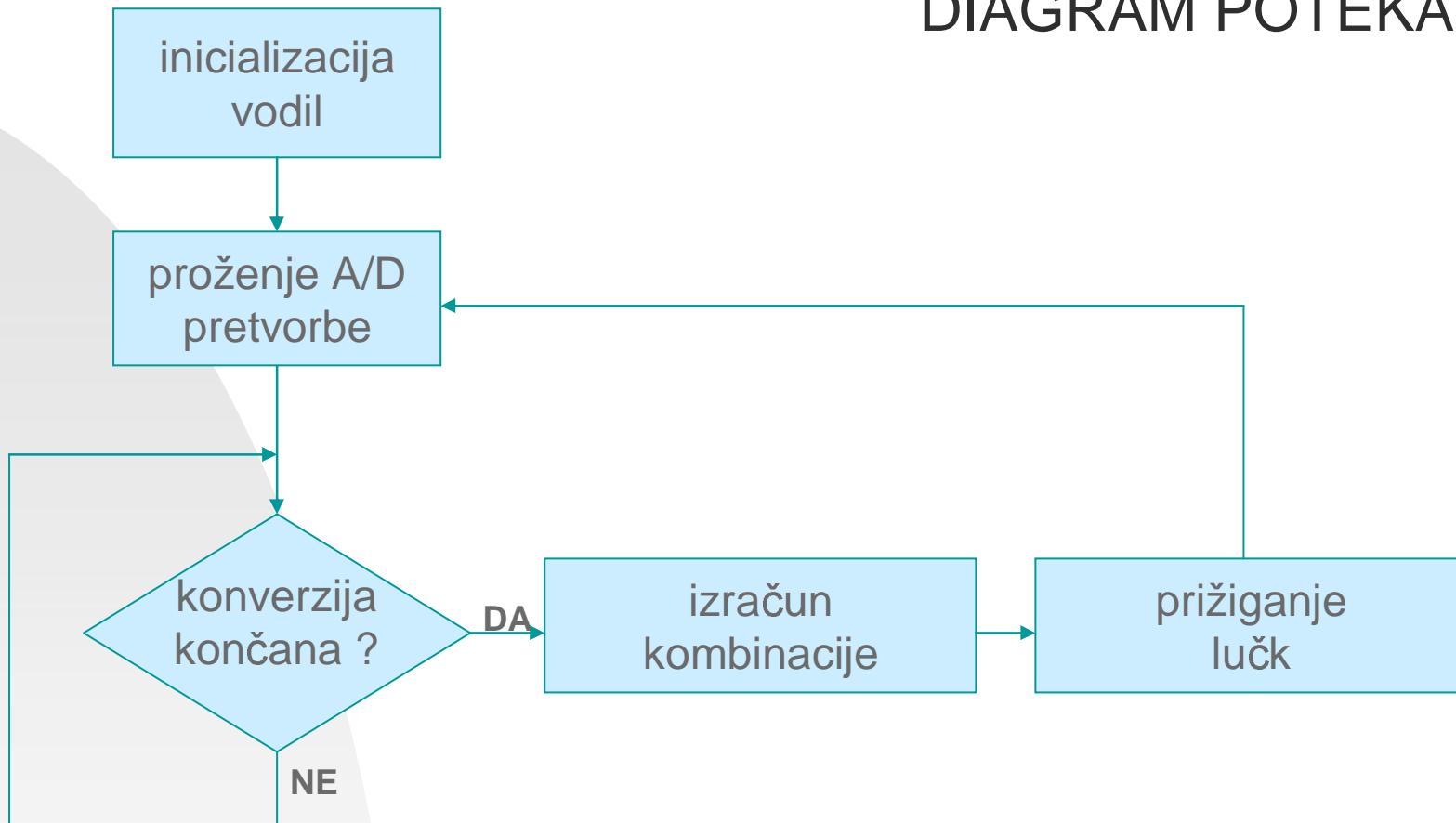

Naloga

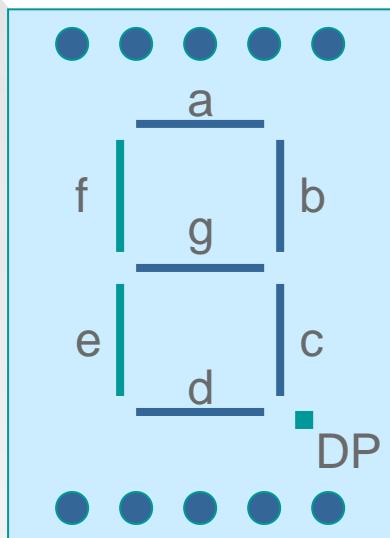Izdelajte program s katerim boste povezali enostavno tipkovnico in 7 segmentni LED prikazovalnik. Program naj v zanki zazna katera tipka na tipkovnici je pritisnjena, jo dekodira in prikaže na LED prikazovalniku.



1	0	1	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---



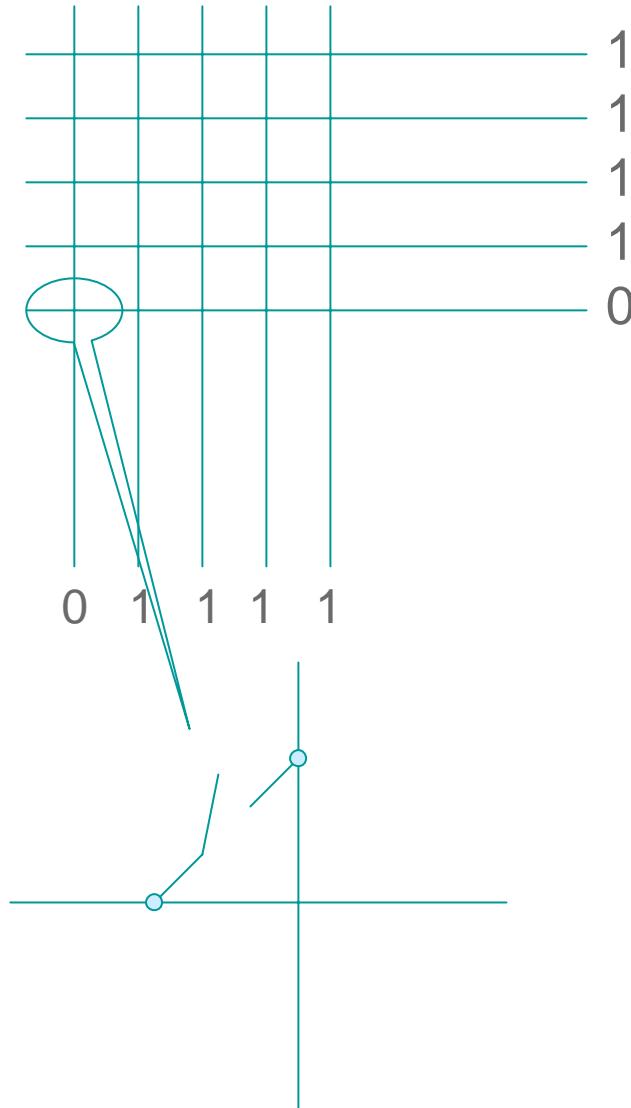


DIAGRAM POTEKA

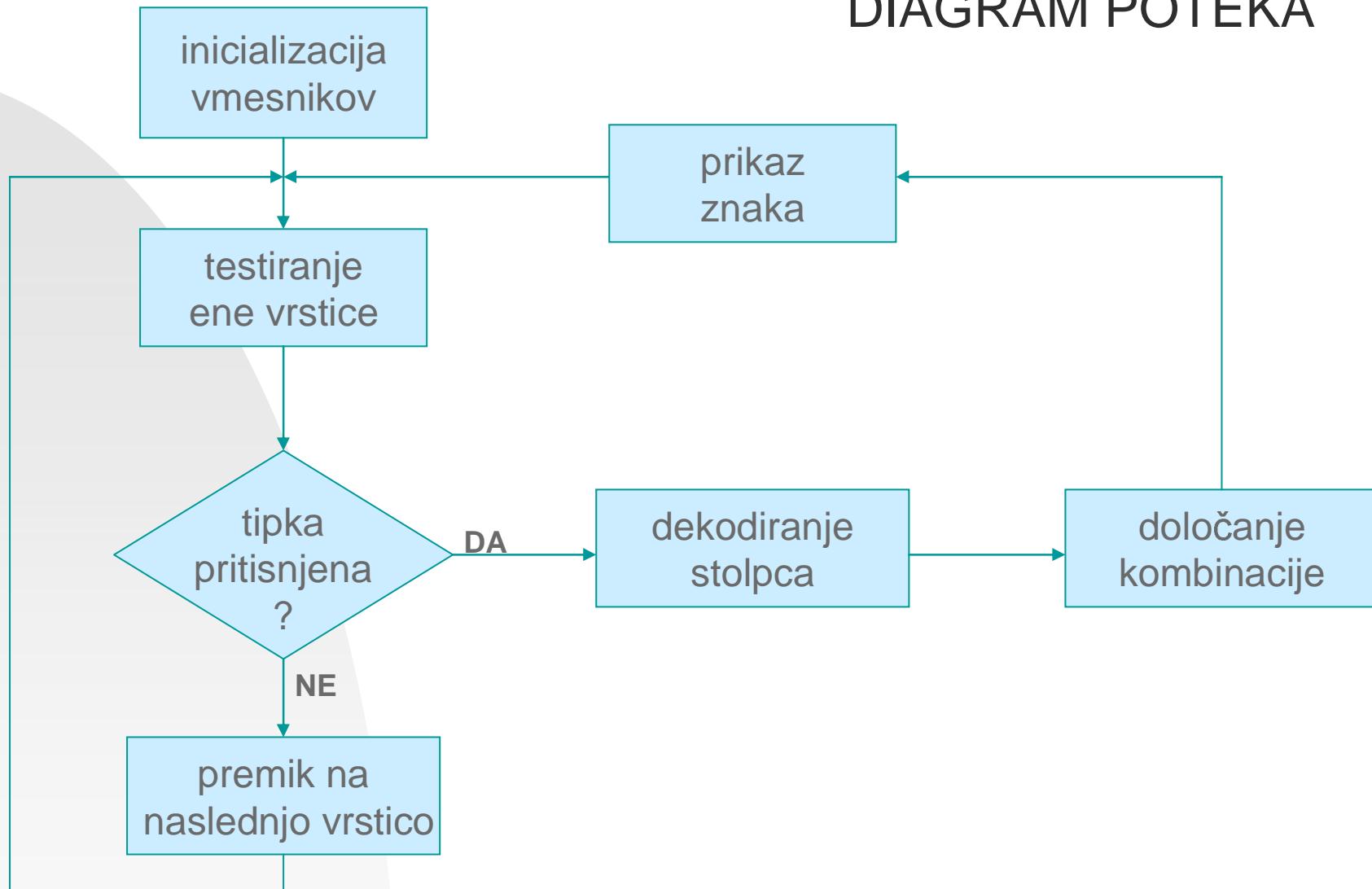

Implementacija časovnika v PIC-u

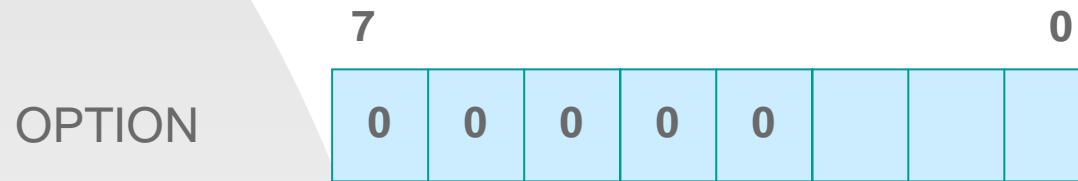

0	0	0	/2
0	0	1	/4
0	1	0	/8
0	1	1	/16
1	0	0	/32
1	0	1	/64
1	1	0	/128
1	1	1	/256

$$F = \text{Ura}/4/\text{preddelilnik}/\text{TMR0} \quad T=1/F$$

■ Uporaba časovnika

Želimo doseči zakasnitev za 10ms pri uri 10Mhz.

$$T = 10 \text{ ms} = 1/F \rightarrow F = 100 \text{ Hz}$$

$$\text{Ura} = 10 \text{ Mhz} = 10000000 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned}F &= \text{Ura}/4/\text{preddelilnik/TMR0} \\&= 10000000/4/\text{preddelilnik/TMR0} = 100 \\&\Rightarrow \text{preddelilnik/TMR0} = 25000 \\&\text{če izberemo preddelilnik} = 256 \\&\Rightarrow \text{TMR0} \approx 97 = 61\text{h}\end{aligned}$$

```
TMR0    EQU      1          ; definicija simboličnih konstant
OPTION_REG EQU 81h
...
START   MOVLW  07h          ; inicializacija časovne logike
        MOVWF  OPTION_REG     ; preddelilnik = 256
...
        CRLF    TMR0          ; časovnik postavimo na 0
CAKAJ   MOVF    TMR0,0       ; vrednost časovnika prenesemo v W
        SUBLW  61h          ; in odštejemo 97
        BTFSS  STATUS,2       ; testiramo zastavico Z
        GOTO   CAKAJ         ; zastavica Z=0 => TMR0<97
...
                                ; Z=1 => TMR0=97 => čas je potekel
```