


## 2. Arhitektura mikroprocesorjev

- Model mikroprocesorja
  - ◆ krmilna enota
  - ◆ aritmetično/logična enota (ALE)
  - ◆ Registri
- Delovanje mikroprocesorja
  - ◆ Faze delovanja
  - ◆ Oblika strojnih ukazov
  - ◆ Implementacija krmilne enote


# Model mikroprocesorja

- Arhitekture mikroprocesorjev se zelo razlikujejo
  - ◆ von Neumannov model: podatki in koda v istem pomnilniku (Pentium)
  - ◆ Harvardski model: podatki in koda v ločenih pomnilnikih (PIC)


## von Neumannov model

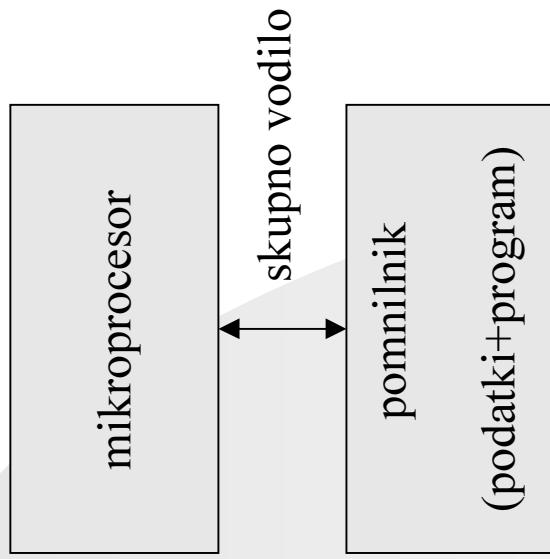



## Harwardski model

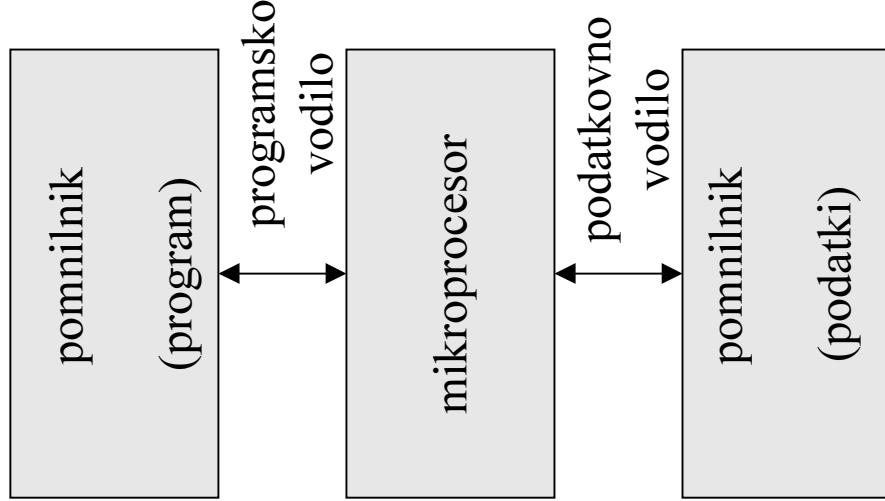

# Hipotetični model mikroprocesorja

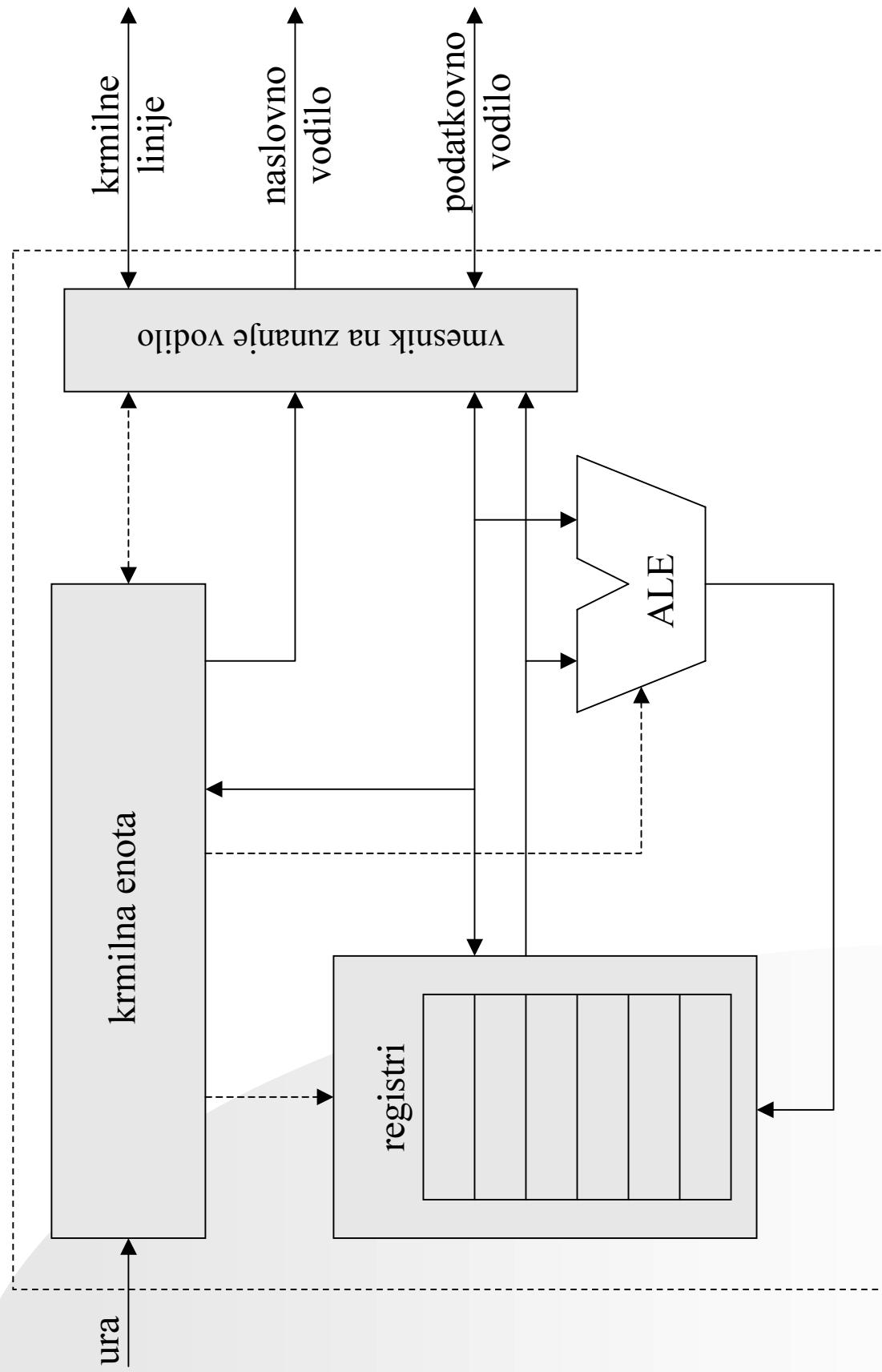


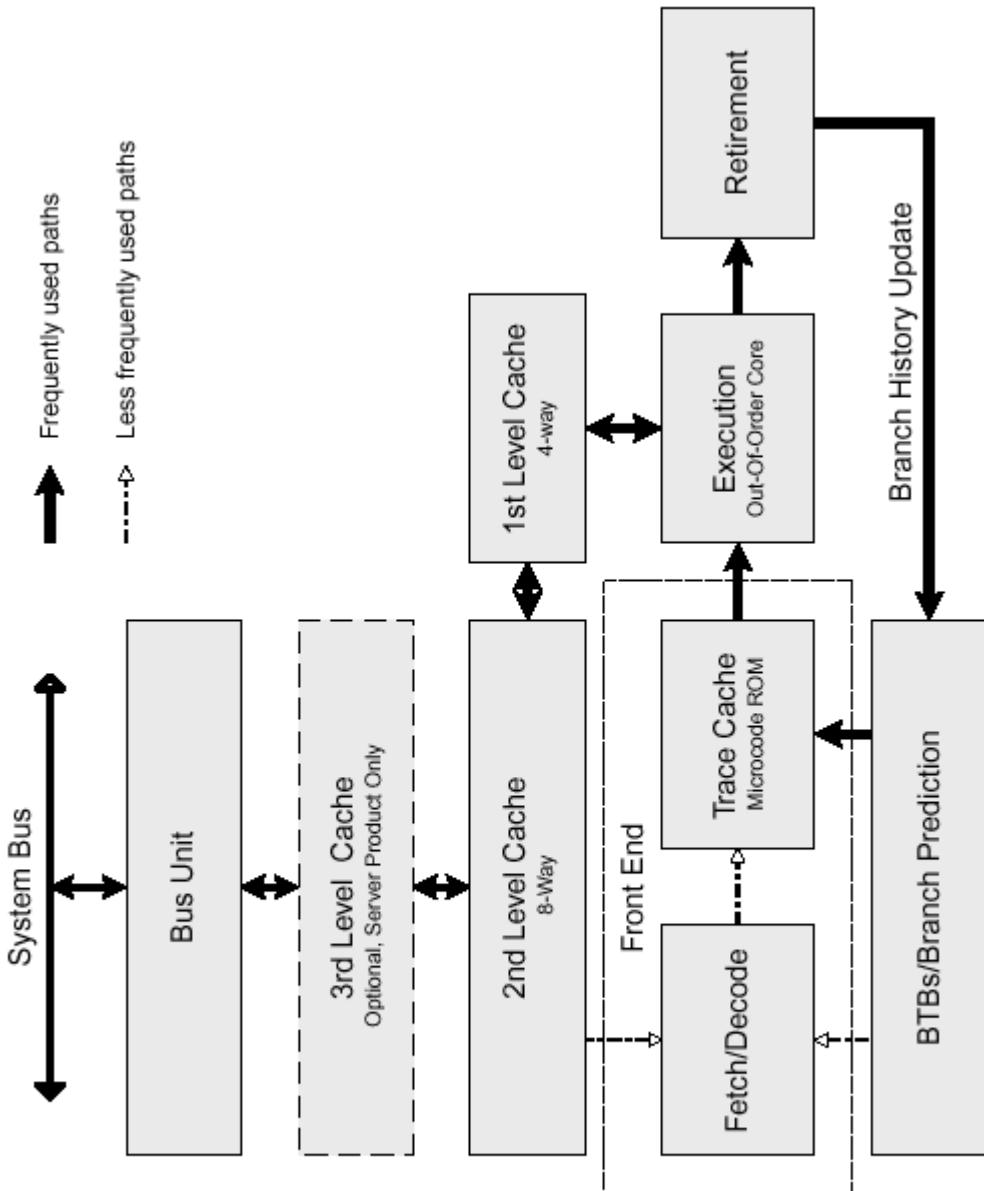

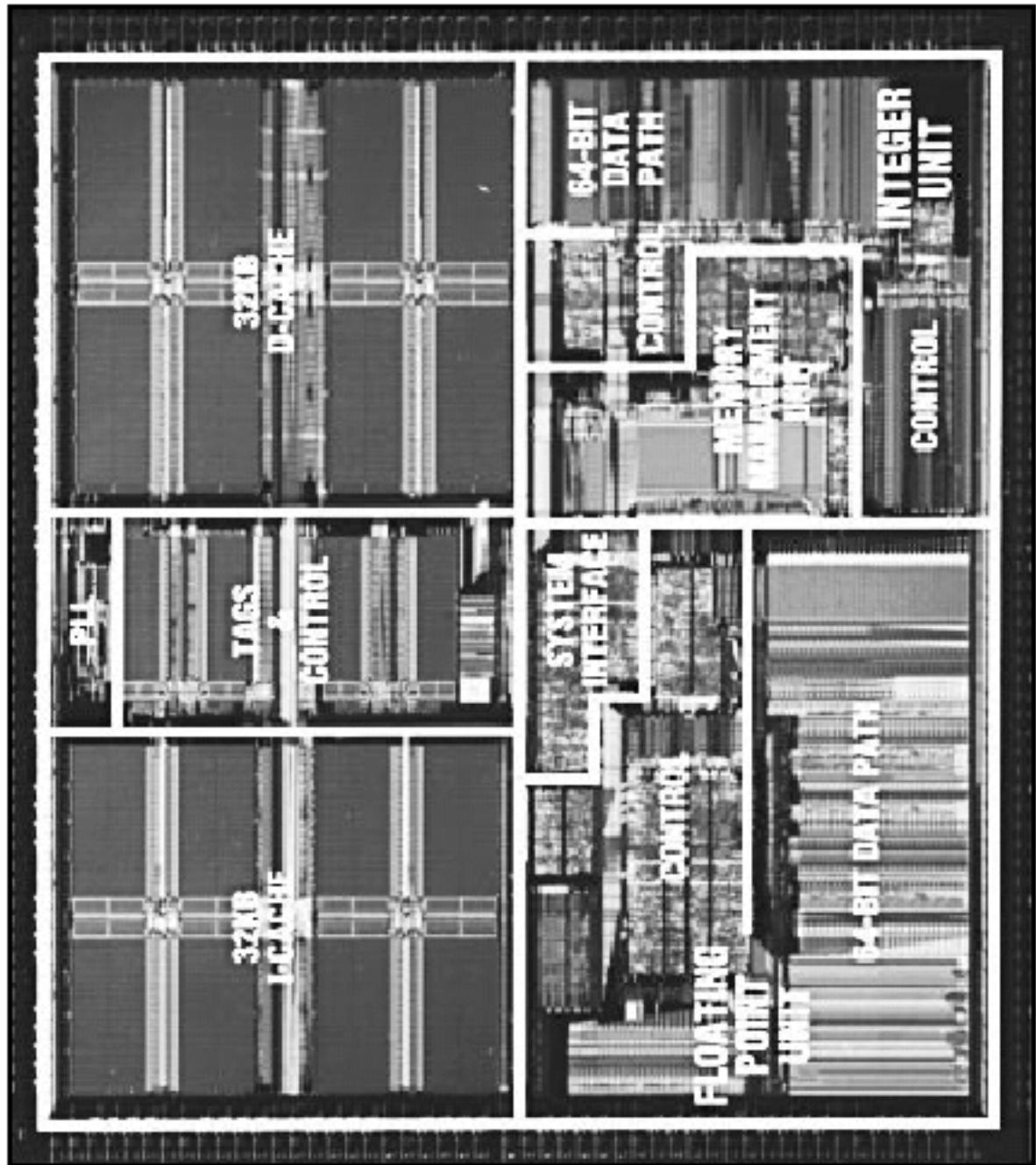


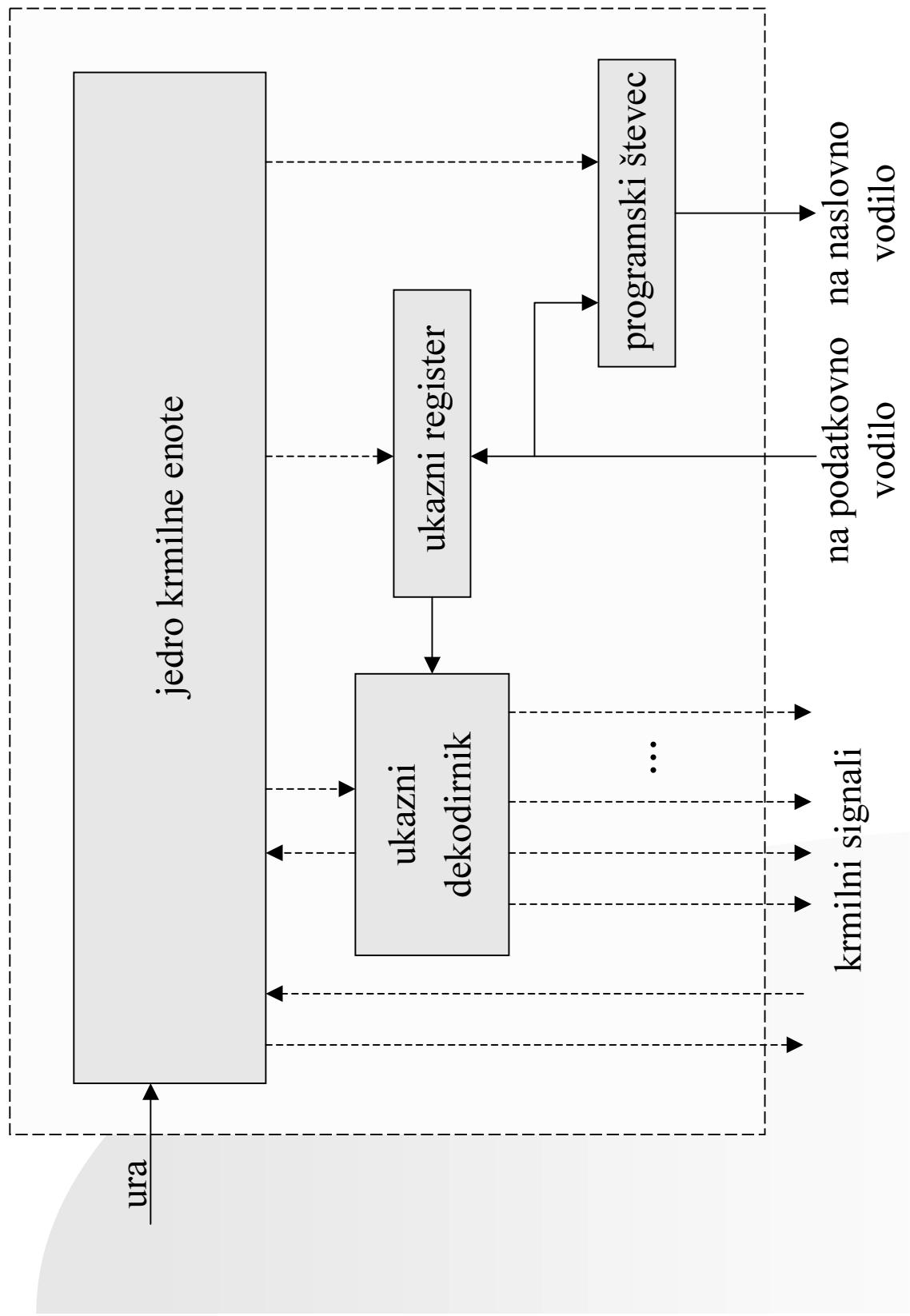
# Krmilna enota

- Upravlja delovanje mikroprocesorja
- Sinhrono vezje, ki deluje po taktu ure
- Sestavljena iz:
  - ◆ jedra krmilne enote: krmili delovanje mikroprocesorja
  - ◆ ukaznega registra: sprejme naslednji ukaz, ki ga mora mikroprocesor izvesti
  - ◆ ukaznega dekodirnika: dekodira ukaz in generira krmilne signale za njegovo izvedbo
  - ◆ programskega števca: določa naslov naslednjega ukaza, ki se mora izvesti





## Prikaz delovanja krmilnih signalov

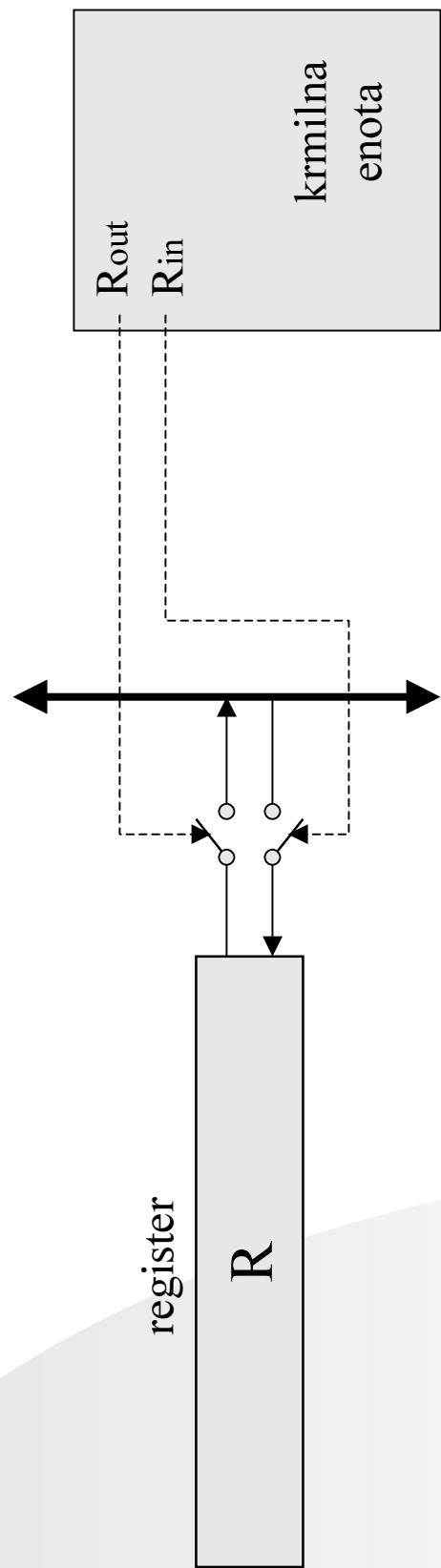

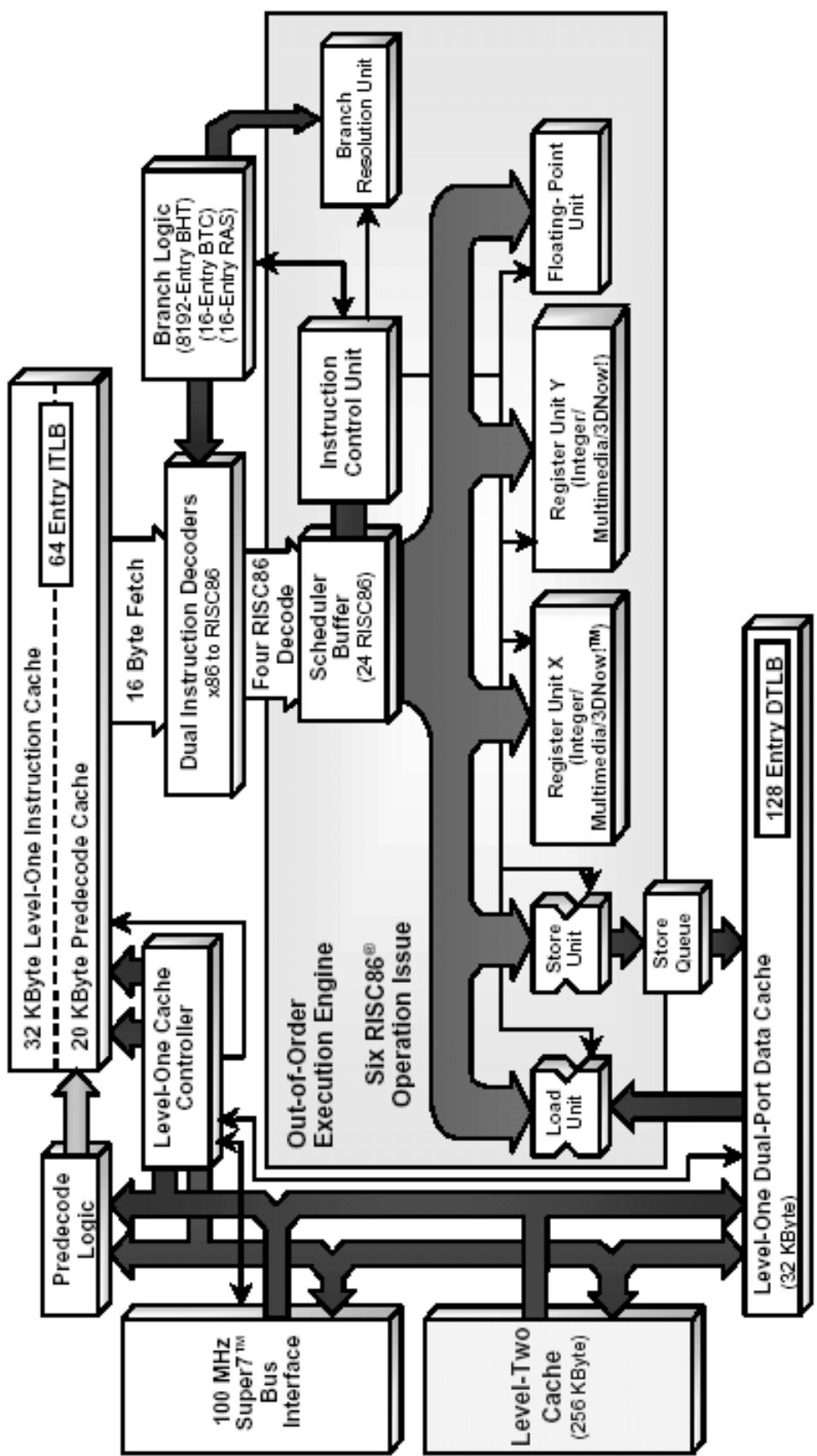

AMD-K6®

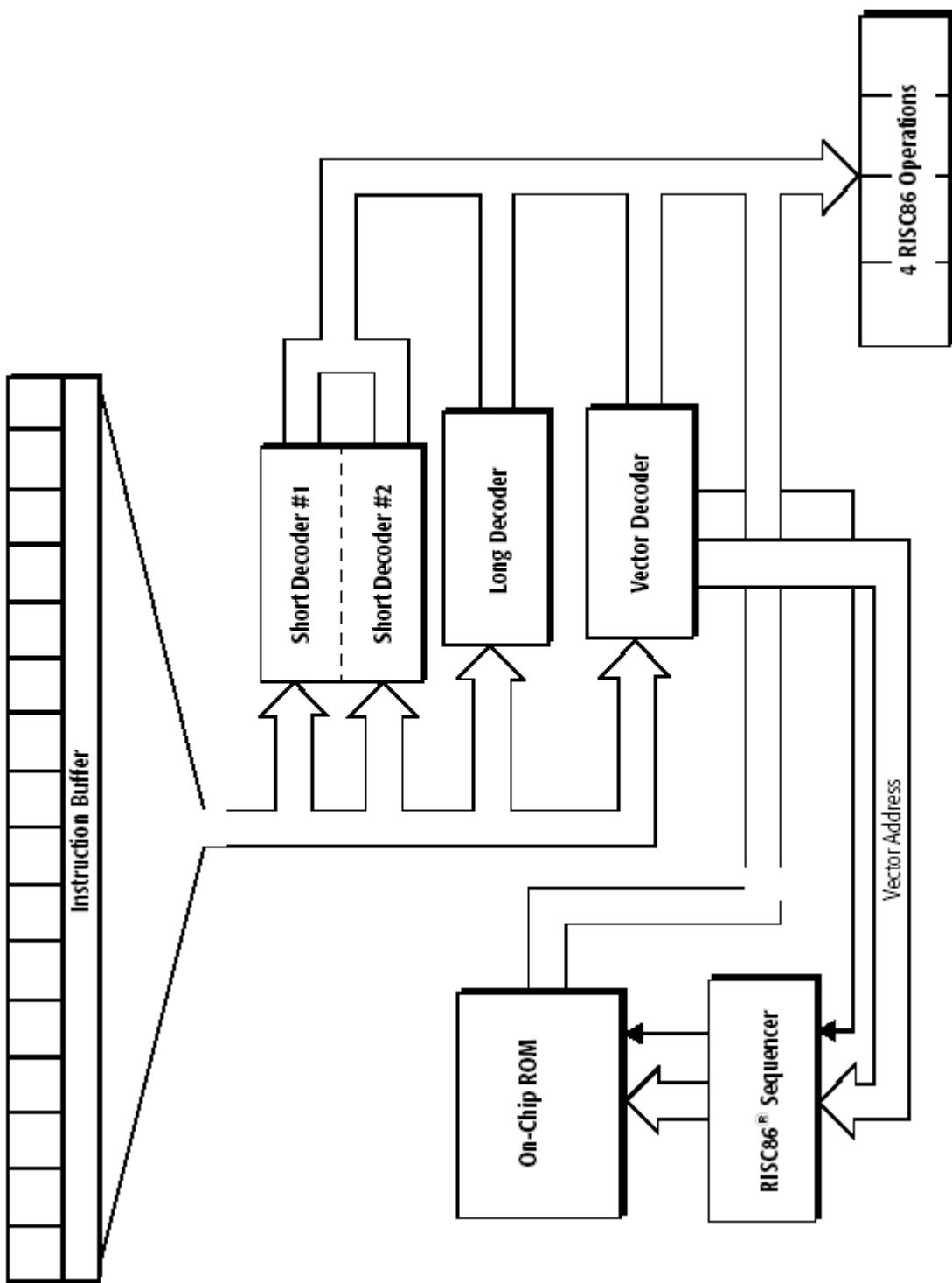


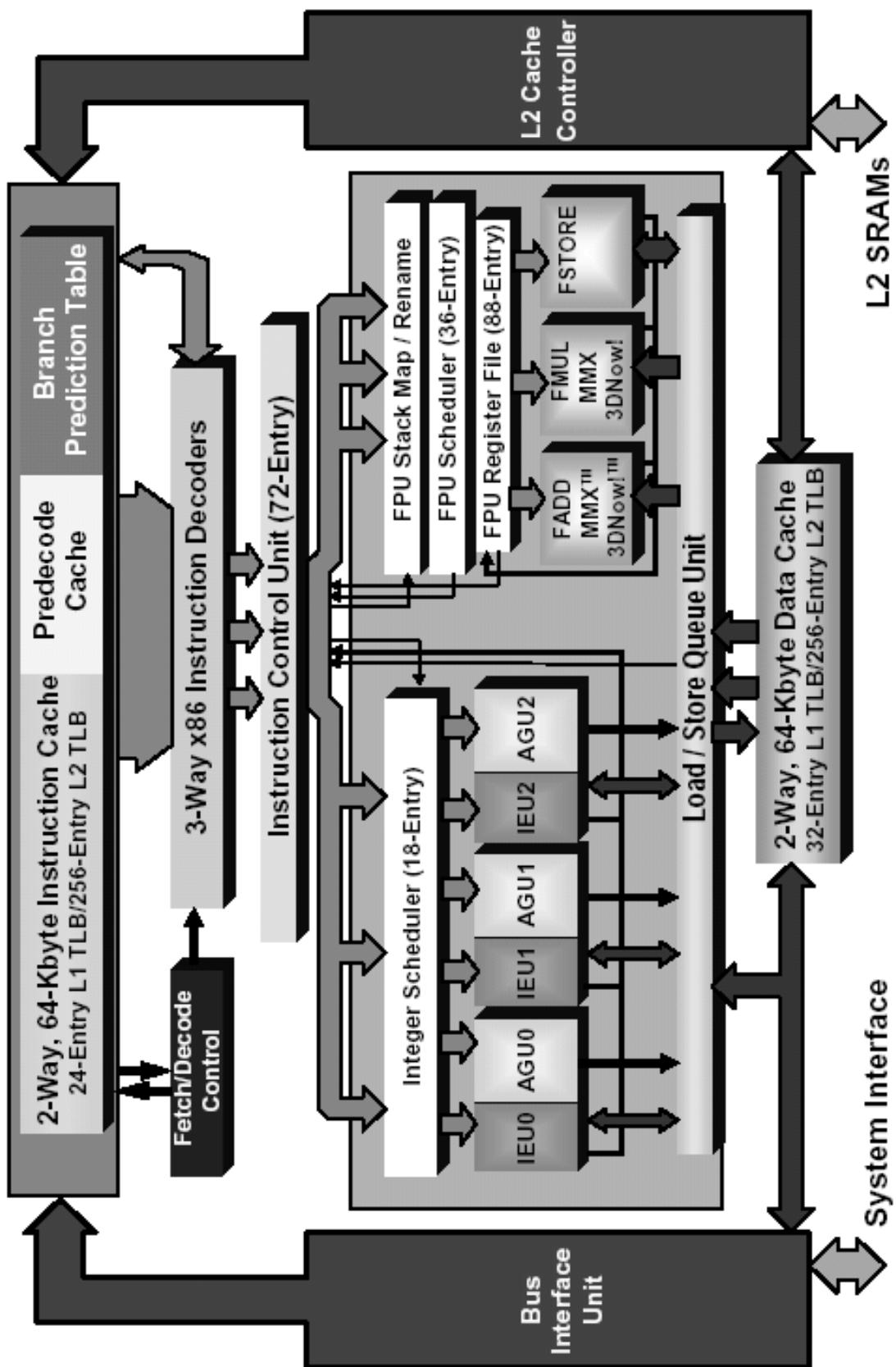


AMD Athlon™
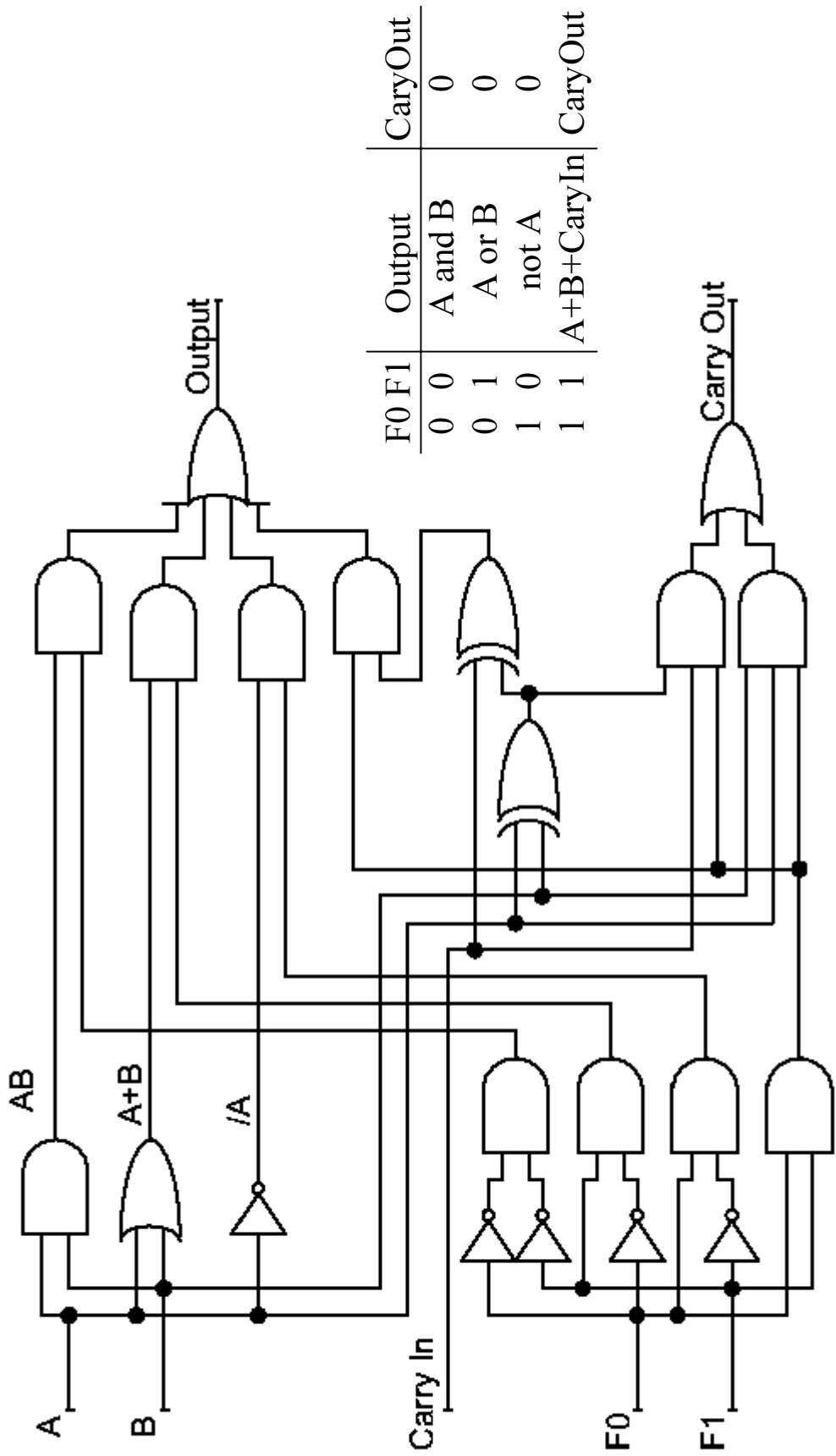
# Aritmetično/logična enota (ALE)

- Izvajanje operacij nad operandi mikroprocesorja (matematične in logične operacije)
- Sodobnejši mikroprocesorji imajo več ALE (za cela in realna števila) in podpirajo kompleksnejše operacije (sin, log, ...)
- Izvedena kot čisto preklopno vezje




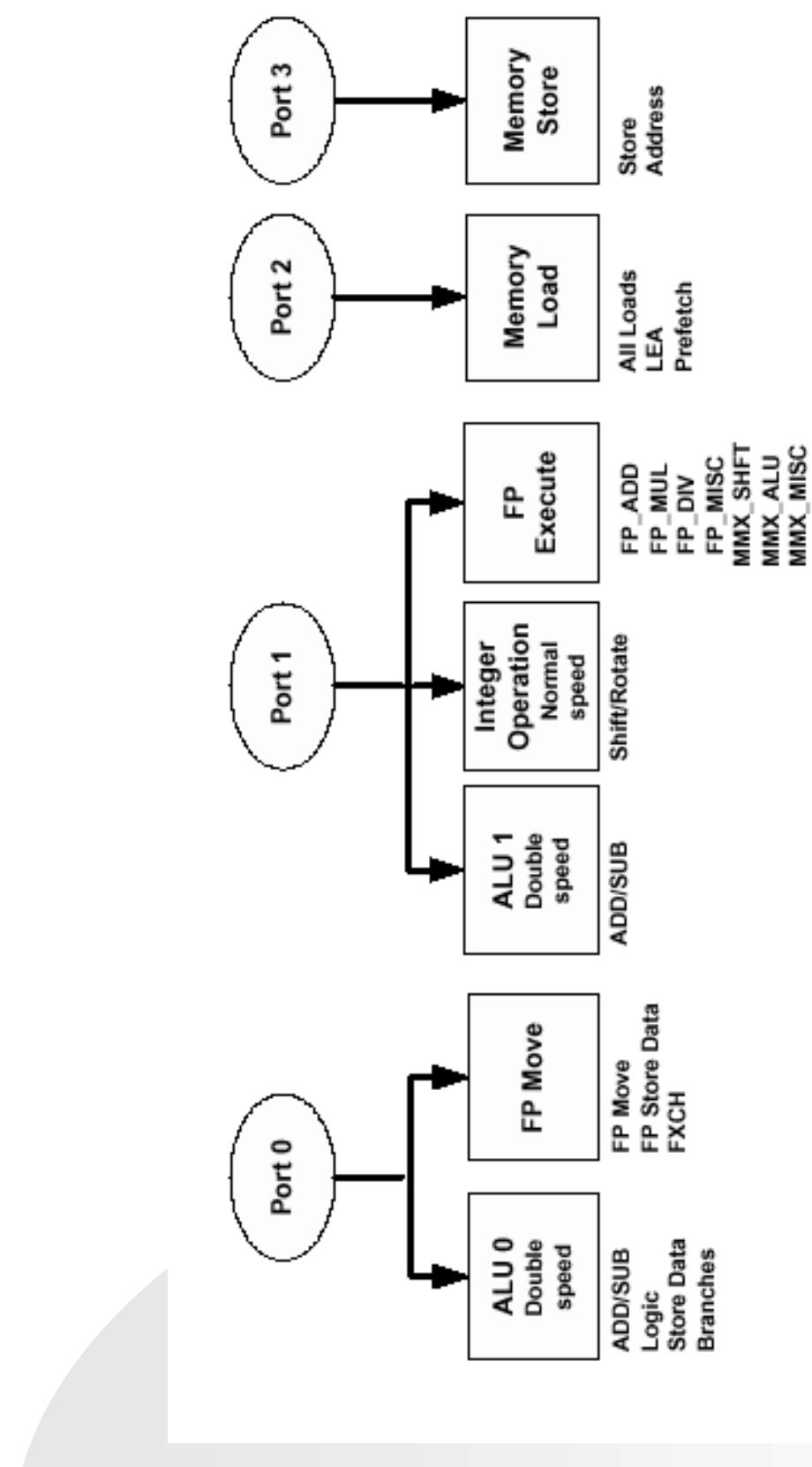

# Registri


- Hitre pomnilniške celice znotraj mikroprocesorja
- Osnovne skupine:
  - ◆ Podatkovni registri: operandi pri ukazih, shramba
  - ◆ Naslovni registri: določajo operande v pomnilniku
  - ◆ Posebni registri: PC, UR, ...

## Basic Program Execution Registers

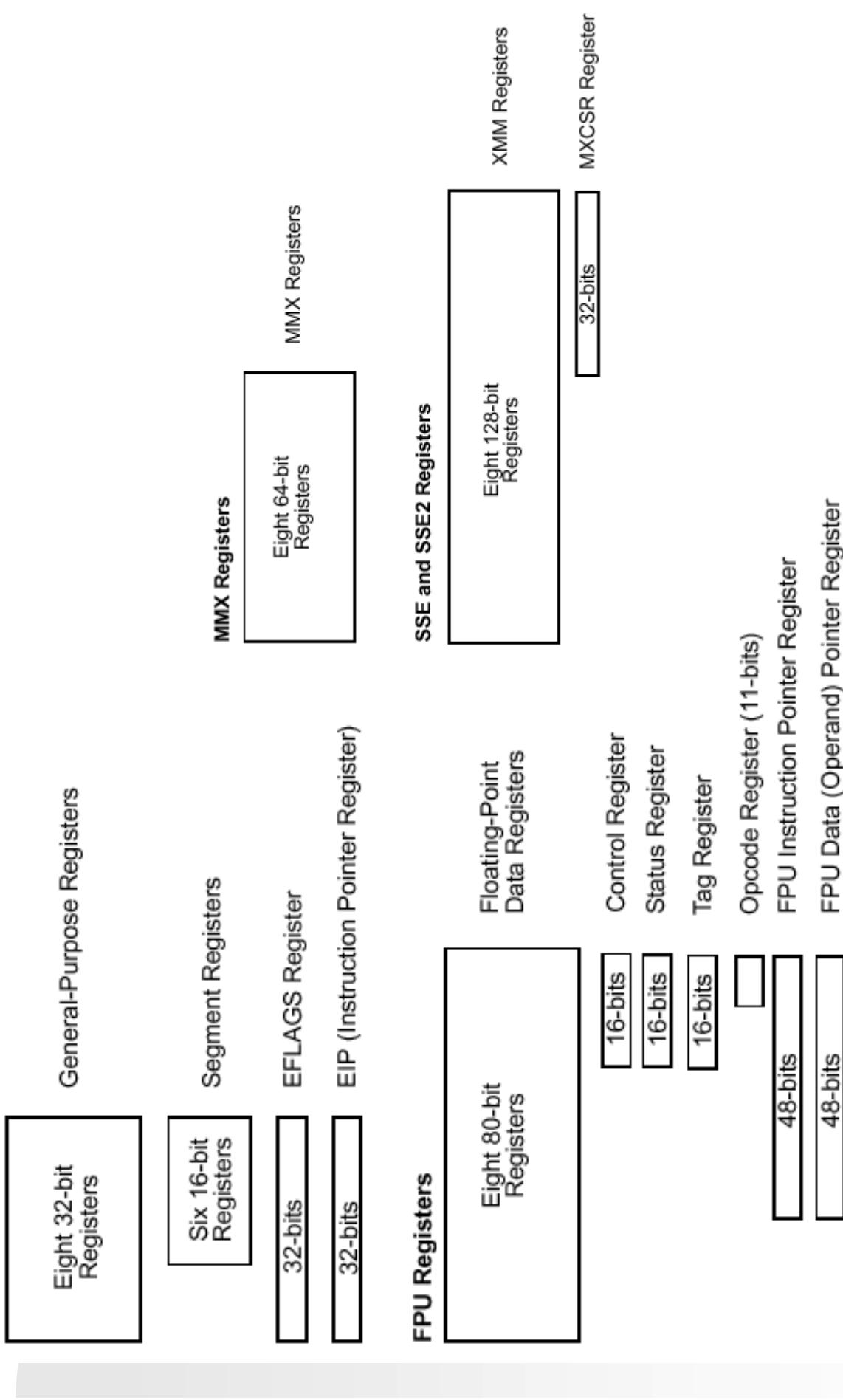
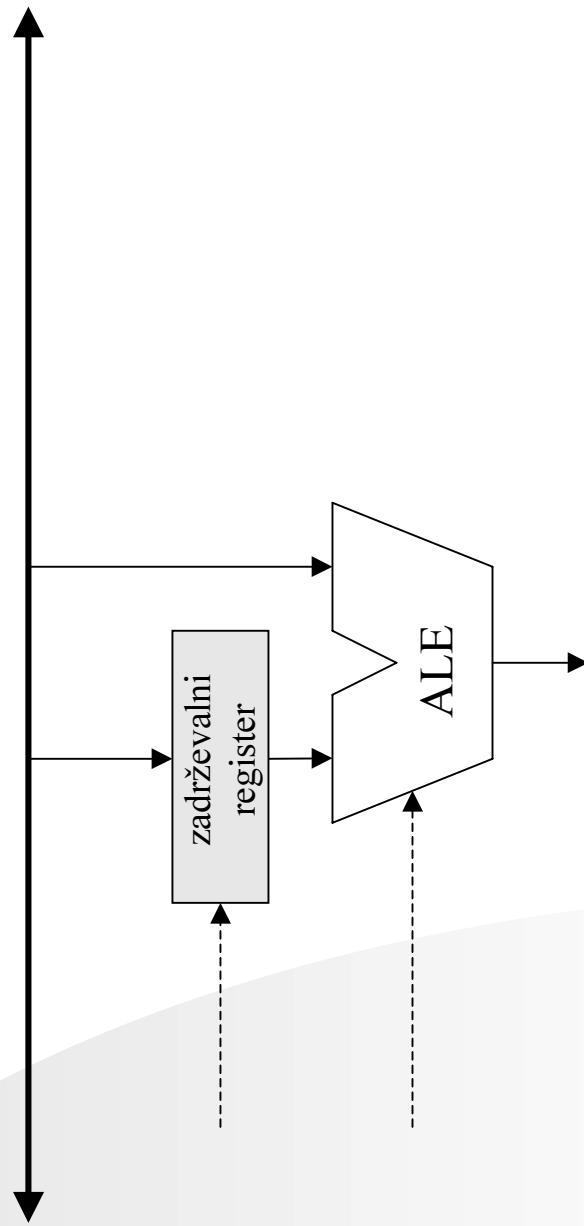
# Prenos podatkov znotraj mikroprocesorja


- Interna vodila
  - ◆ skupno notranje vodilo




- ◆ ločena notranja vodila

# Faze delovanja mikroprocesorja


- Prevzem ukaza

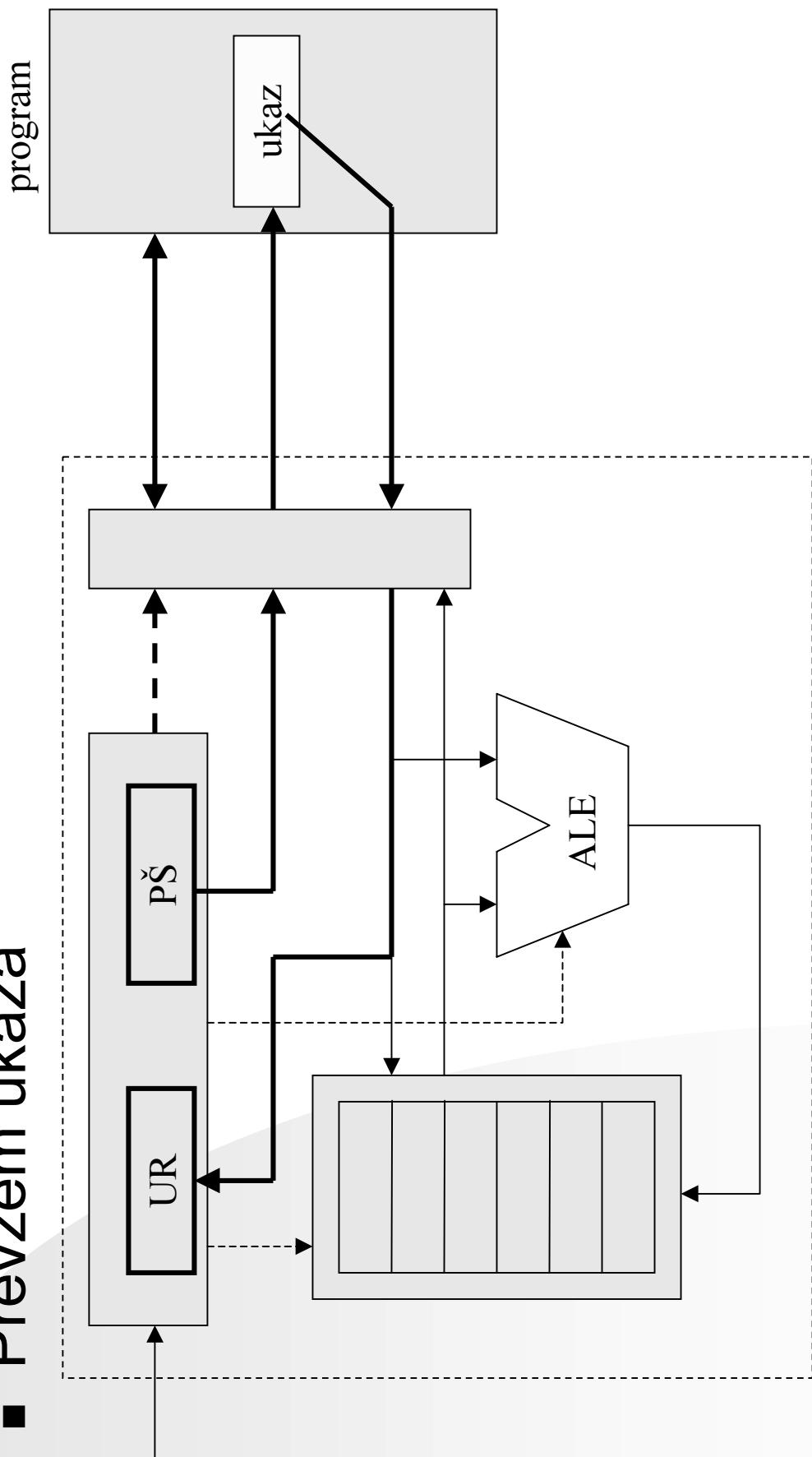


## ■ Dekodiranje ukaza

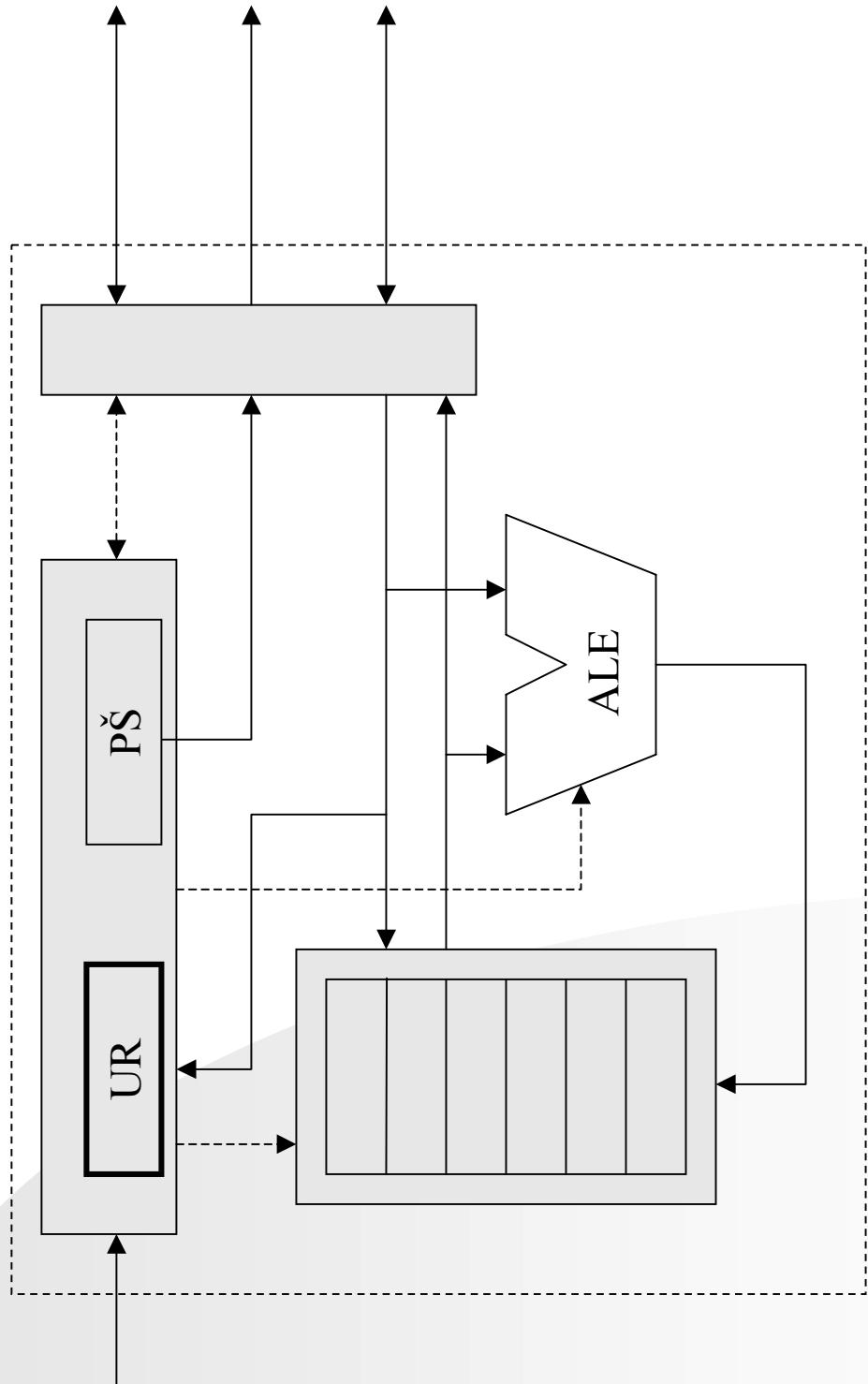


## ■ Priprava parametrov

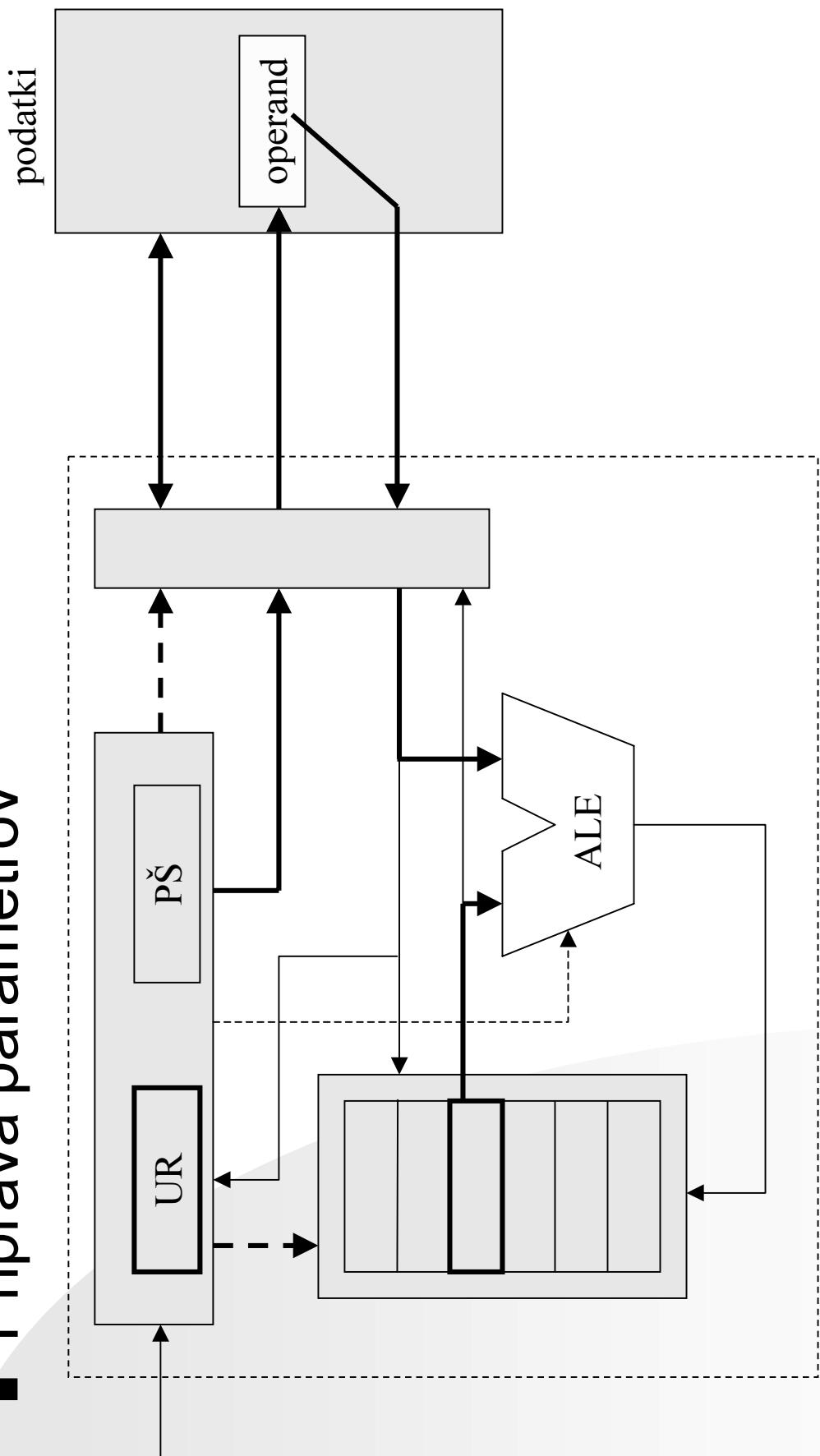


## ■ Izvedba ukazza

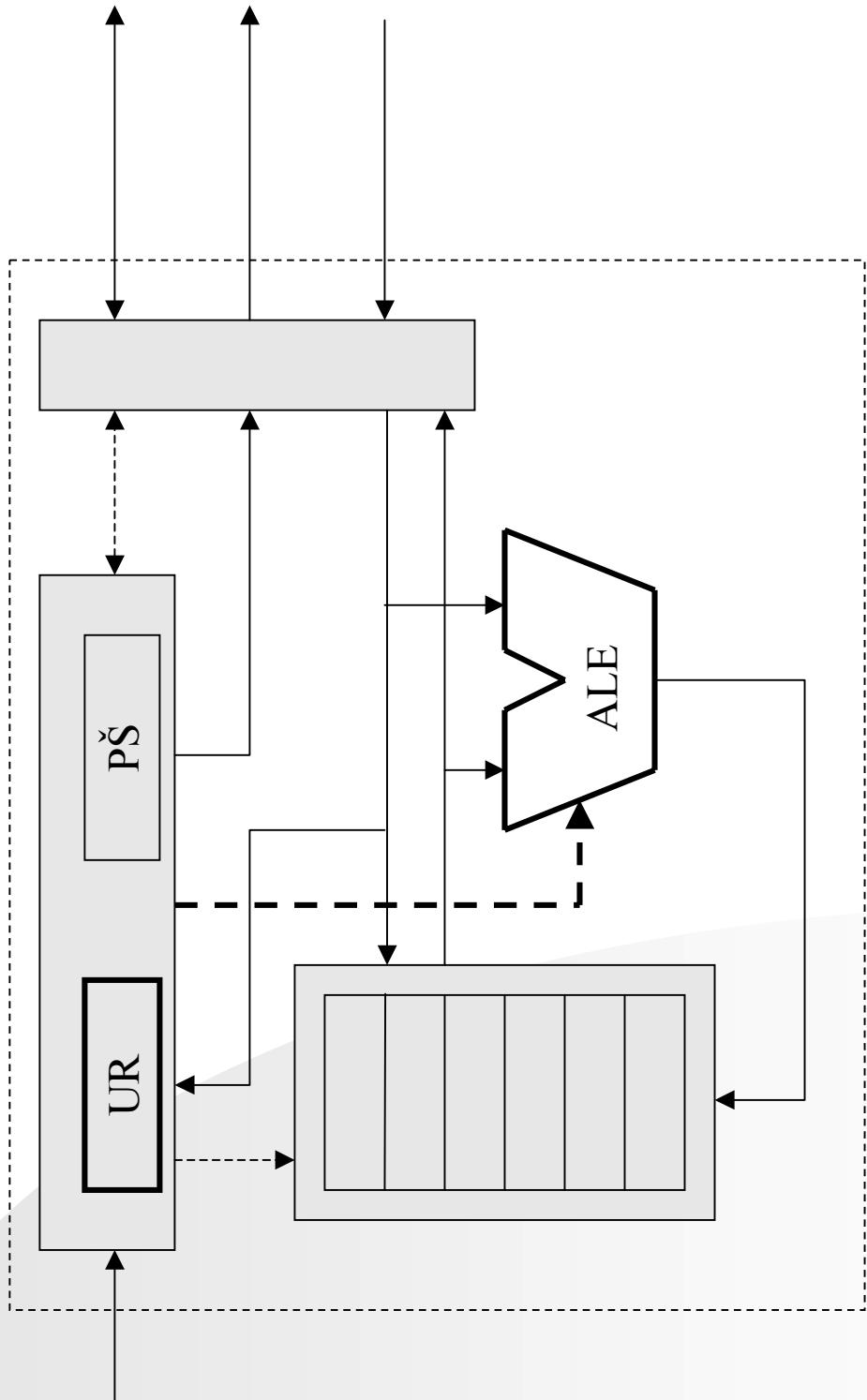

## ■ Shranjevanje rezultatov

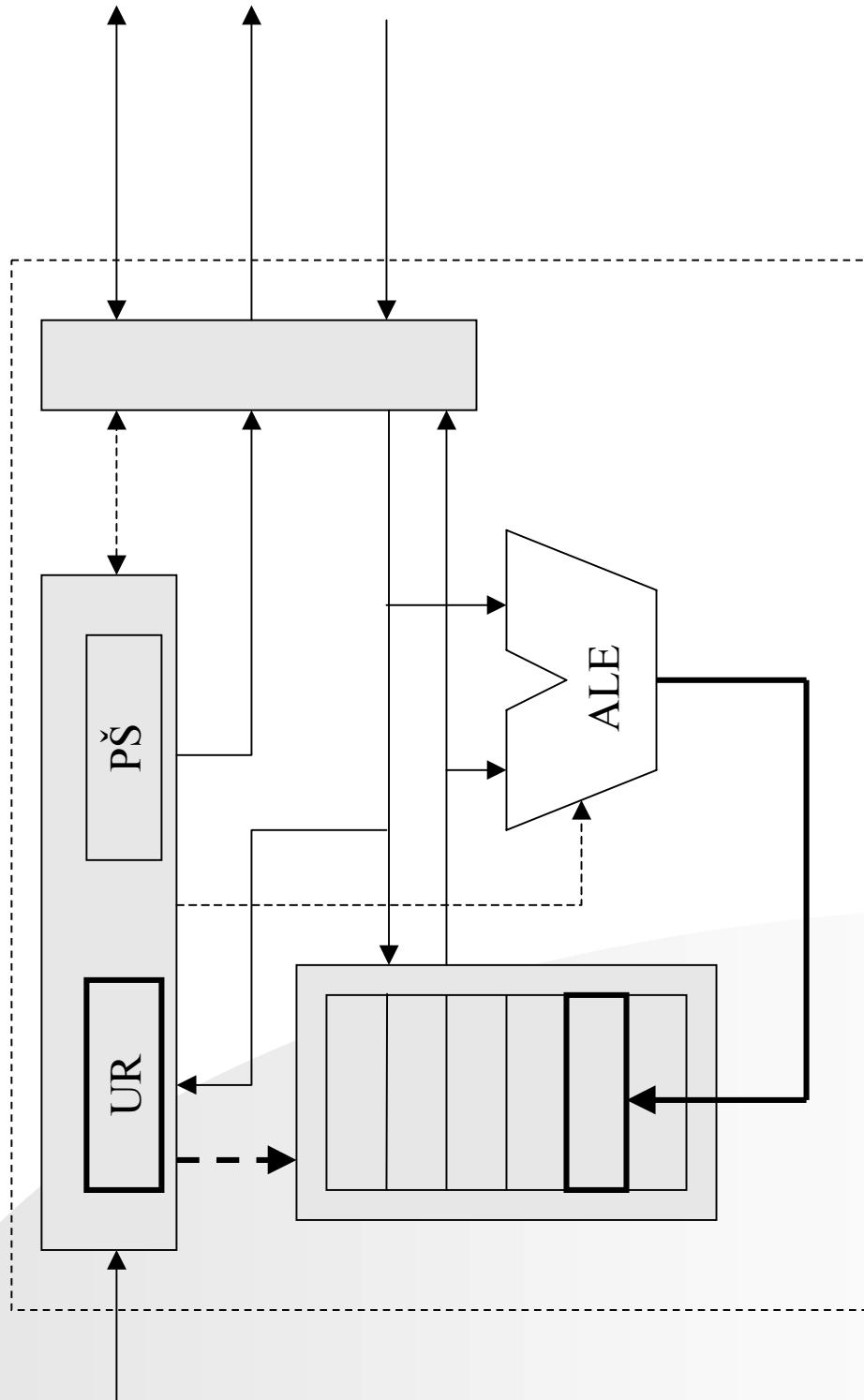

# Oblike strojnih ukazov

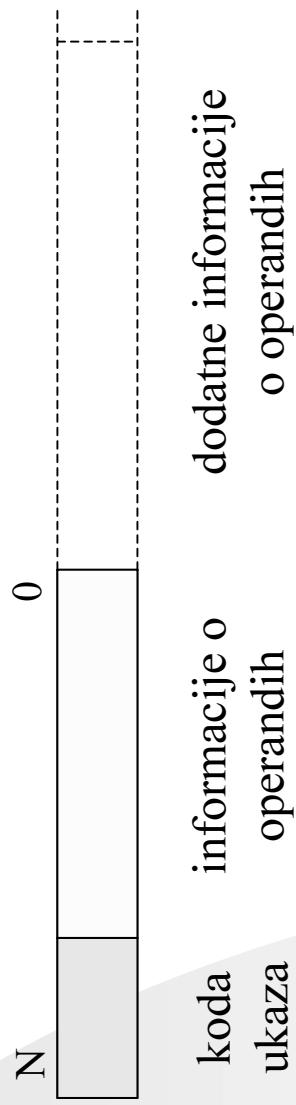

- **Ukazi spremenljive dolžine**
- **Ukazi fiksne dolžine**

Instruction Prefixes	Opcode	ModR/M	SIB	Displacement	Immediate
Up to four prefixes of 1-byte each (optional)	1 or 2 byte opcode (if required)	1 byte (if required)	1 byte (if required)	Address displacement of 1, 2, or 4 bytes or none	Immediate data of 1, 2, or 4 bytes or none


The diagram illustrates the bit-level structure of the ModR/M and SIB bytes. The ModR/M byte is divided into three fields: Mod (bits 7-5), Reg/Opcode (bits 4-2), and R/M (bit 1). The SIB byte is divided into three fields: Scale (bit 7), Index (bit 6), and Base (bit 5).

Mod	Reg/ Opcode	R/M	Scale	Index	Base
-----	----------------	-----	-------	-------	------


# Implementacija krmilne enote

- Dve osnovni izvedbi:
  - ◆ kombinacijska logika
  - ◆ mikroprogramiranje

# Zgled mikroprogramirane krmilne enote

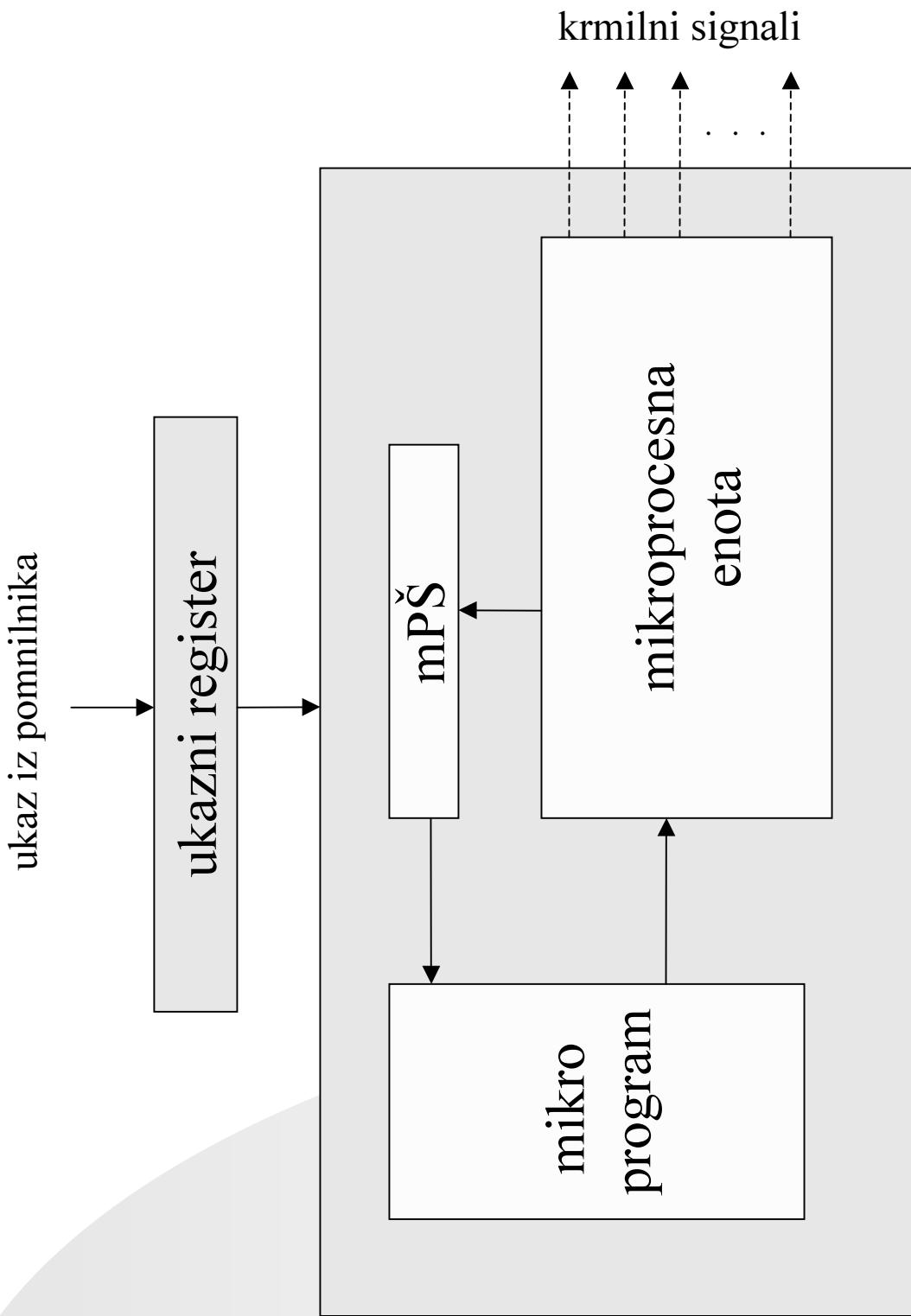
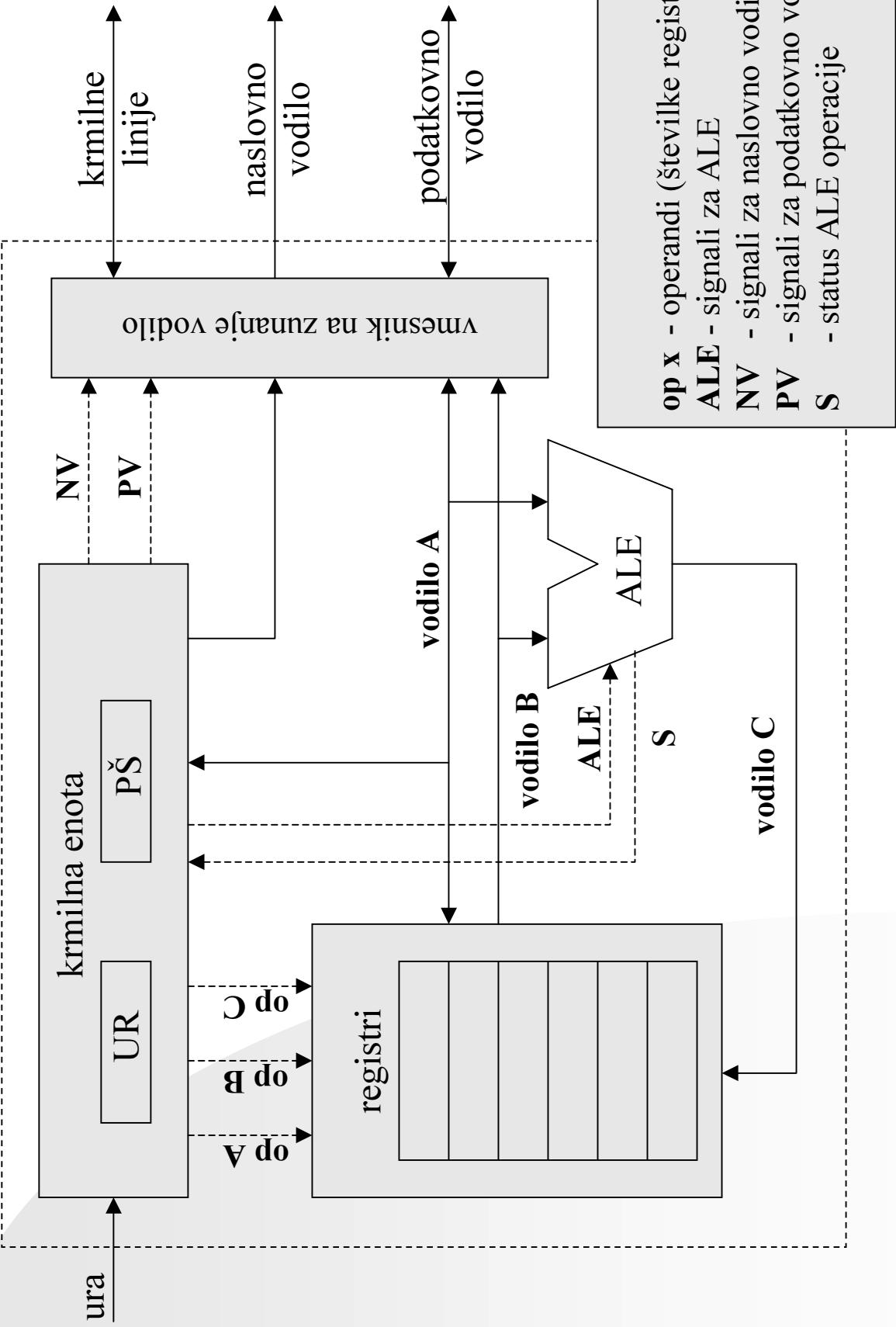
# Zgled delovanja hipotetičnega mikroprocesorja



# Nabor ukazov

op.koda	op A	op B	op C
---------	------	------	------

0000 - ADD a,b,c	$R_C = R_A + R_B$
0001 - SUB a,b,c	$R_C = R_A - R_B$
0010 - OR a,b,c	$R_C = R_A \text{ or } R_B$
0011 - AND a,b,c	$R_C = R_A \text{ and } R_B$
0100 - NEG a,b	$R_C = -R_A$
0101 - NOT a,b	$R_C = \text{not } R_A$
0110 - MOV [a],b	$[R_A] = R_B$
0111 - MOV a,[b]	$[x] - \text{vsebina pomnilnika}$

op.koda	A	naslov/konstanta
---------	---	------------------

1000 - MOV naslov,A	$[n] = R_A$
1001 - MOV A,naslov	$R_A = [n]$
1010 - MOV #konst,A	$R_A = k$

$\text{MOV } a,b \equiv \text{OR } a,a,b$

op.koda	\$	naslov
1100	00 - JMP n	PŠ = n
1100	01 - JZ n	if ZERO then PŠ = n
1100	10 - JC n	if CARY then PŠ = n

1100      00 - JMP n      PŠ = n  
 if ZERO then PŠ = n  
 1100      01 - JZ n  
 if CARY then PŠ = n  
 1100      10 - JC n

op.koda	A	

1110 - JMP [a]  
 1111 - MOV PC,a  
 PŠ =  $R_A$   
 $R_A = P\check{S}$

## Zgradba mikro ukaza

PŠ	ALE	A	B	C	UR	PV	NV	ostali signali
----	-----	---	---	---	----	----	----	----------------

## Izvajanje ukaza


op.koda	op A	op B	op C
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0			

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 ADD R0,R5,R8

PŠ	ALE	A	B	C	UR	PV	NV	ostali signali
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0								

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 vsebina PŠ se prenese na naslovno vodilo
  2. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 vrednost is podatkovnega vodila se prepiše v UR, dekodiranje ukaza,  $P\check{S} = P\check{S} + 1$
- 
3. 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 na vodilo A se prenese R0, na vodilo B se prenese R5, ALE izvede operacijo seštevanja, rezultat se shrani v R8
- 
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 vsebina PŠ se prenese na naslovno vodilo
  2. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 vrednost is podatkovnega vodila se prepiše v UR, dekodiranje ukaza,  $P\check{S} = P\check{S} + 1$
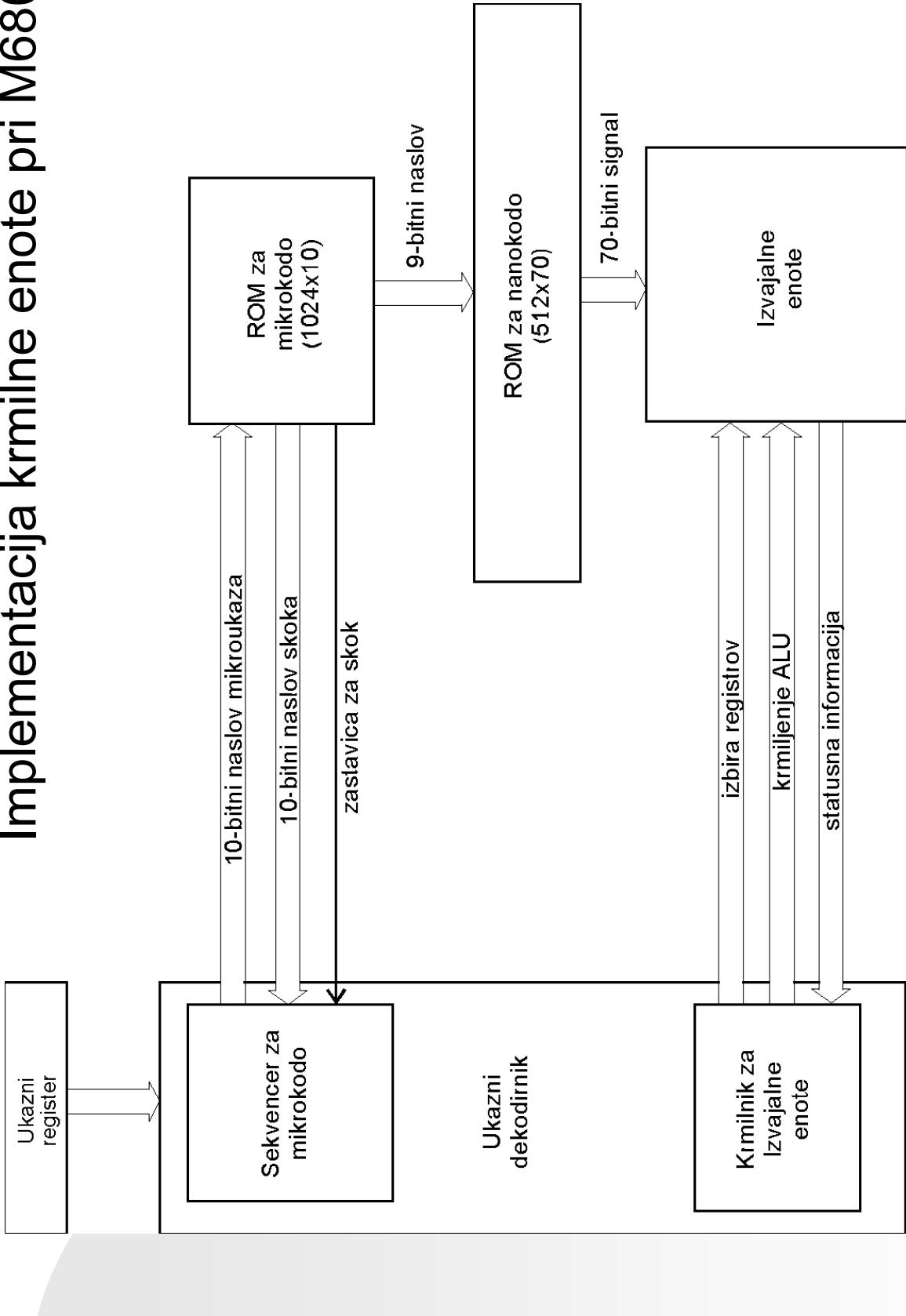
# Implementacija krmilne enote pri M68000



# Oblika mikroukaza

Format 1:


10-bitni naslov  
mikroukaza (skok)

Format 2:


9-bitni naslov  
noukaza

zastavica za skok v naslednjem ukazu